

## 6 时序逻辑电路

6.1、概述

6.2、时序逻辑电路的分析

6.3、同步时序电路的设计

**6.4、寄存器和移位寄存器**

6.5、计数器


## 6.4 寄存器

**寄存器**：数字系统中用来存储少量代码或数据的逻辑部件，主要由若干触发器组成。

一个触发器能存储1位二值代码，存储 $N$ 位数码的寄存器则应由 $N$ 个触发器组成。

## 6.4 寄存器

### 4位寄存器

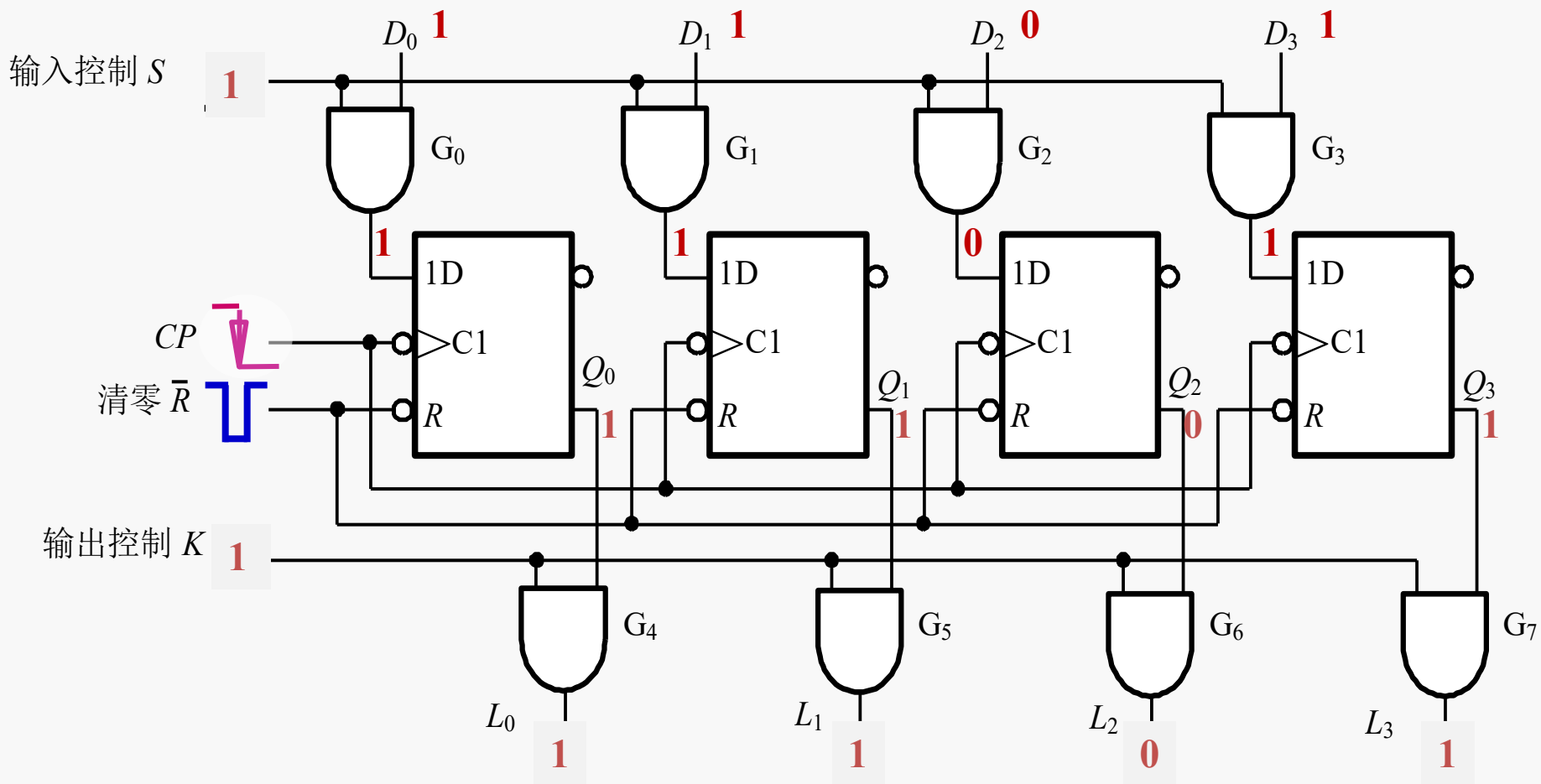

脉冲边沿敏感的寄存器

## 6.4 寄存器


### 8位CMOS寄存器74LV374

工作模式	输 入			内部触发器 $Q_N^{n+1}$	输出
	$\overline{OE}$	$CP$	$D_N$		$Q_0 \sim Q_7$
存入和读出数据	L	↑	L	L	对应内部触发器的状态
	L	↑	H	H	
存入数据，禁止输出	H	↑	L	L	高阻
	H	↑	H	H	高阻

## 6.4 移位寄存器


**移位寄存器**：既能寄存数码，又能在时钟脉冲的作用下使数码**向高位或向低位**移动的逻辑功能部件。

### 移位寄存器的分类

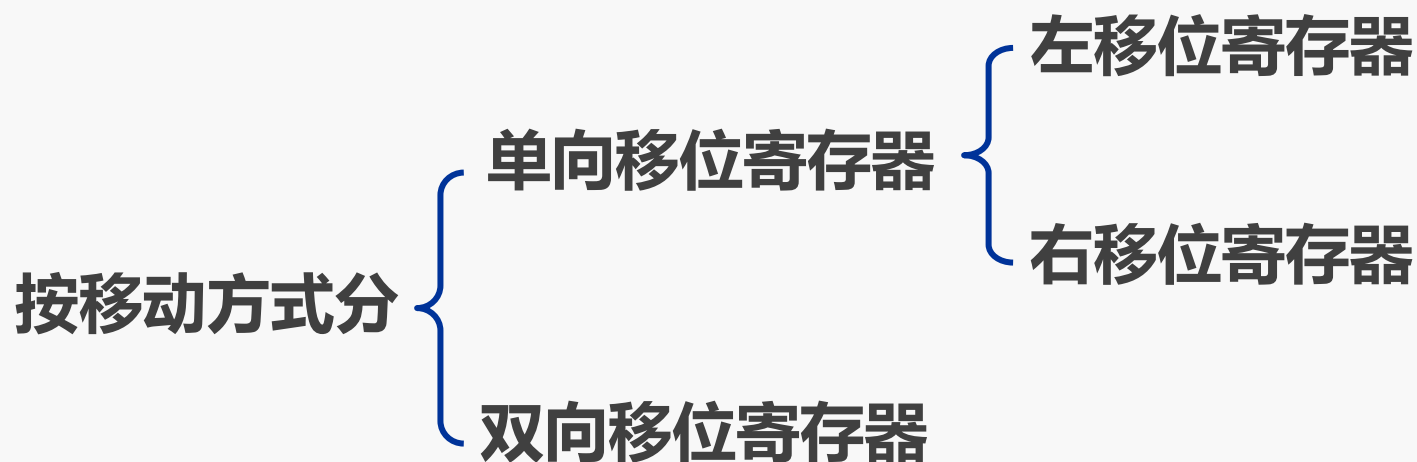

## 6.4 移位寄存器

4位单向右移移位寄存器

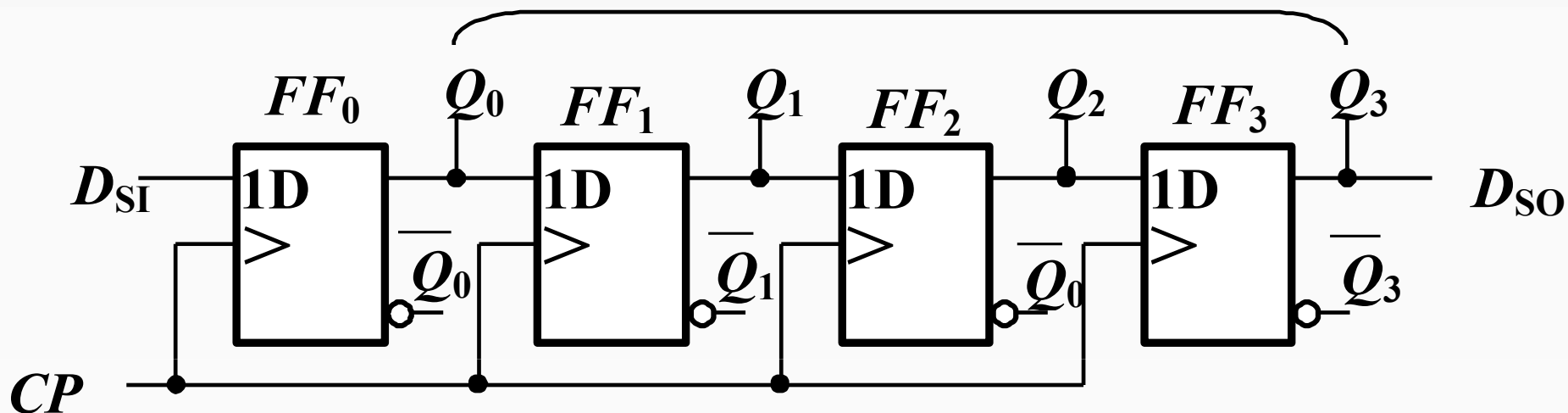

激励方程：

$$D_0 = D_{SI} \quad D_1 = Q_0^n \quad D_2 = Q_1^n \quad D_3 = Q_2^n$$

状态方程：

$$Q_0^{n+1} = D_{SI} \quad Q_1^{n+1} = D_1 = Q_0^n$$

$$Q_2^{n+1} = D_2 = Q_1^n \quad Q_3^{n+1} = D_3 = Q_2^n$$

用此方法分析移位寄存器有何问题？

## 6.4 移位寄存器


输入	初态	次态	输入	初态	次态
0	0000	0000	1	0000	0001
0	0001	0010	1	0001	0011
0	0010	0100	1	0010	0101
0	0011	0110	1	0011	0111
0	0100	1000	1	0100	1001
0	0101	1010	1	0101	1011
0	0110	1100	1	0110	1101
0	0111	1110	1	0111	1111
0	1000	0000	1	1000	0001
0	1001	0010	1	1001	0011
0	1010	0100	1	1010	0101
0	1011	0110	1	1011	0111
0	1100	1000	1	1100	1001
0	1101	1010	1	1101	1011
0	1110	1100	1	1110	1101
0	1111	1110	1	1111	1111

## 6.4 移位寄存器

经过4个CP脉冲作用后，从 $D_S$ 端串行输入的数码就可以从 $Q_0 Q_1 Q_2 Q_3$ 并行输出。 **串入→并出**


经过3个CP脉冲作用后，从 $D_I$ 端串行输入的数码就可以从 $D_O$ 端串行输出。 **并入→串出**

每个触发器的输出波形相同，只是依次延时了1个时钟周期。 **信号延时**

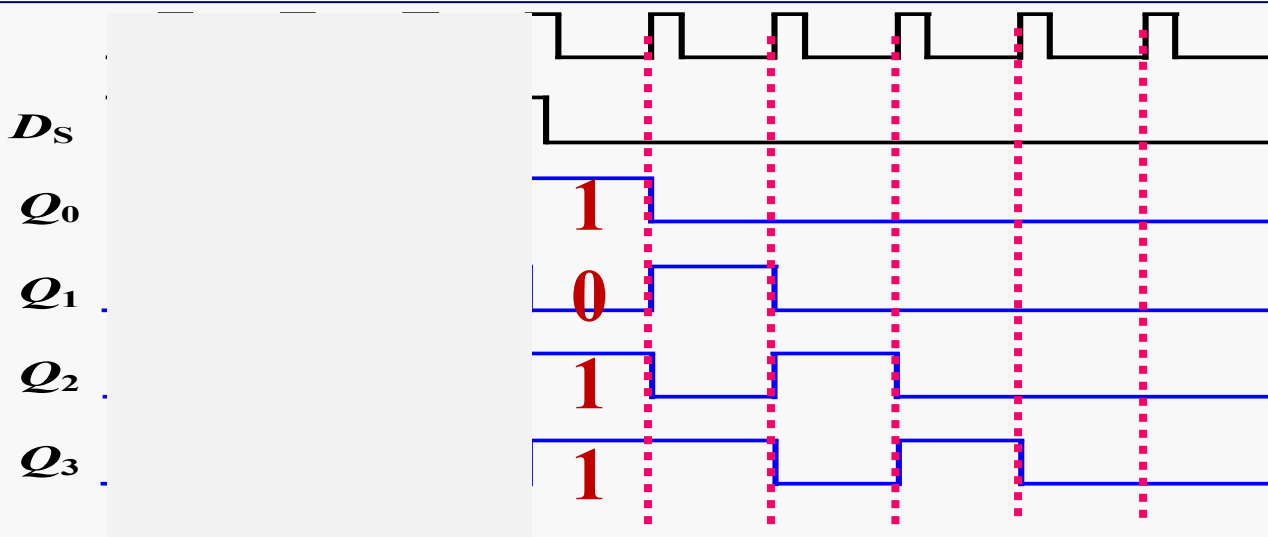



## 6.4 移位寄存器

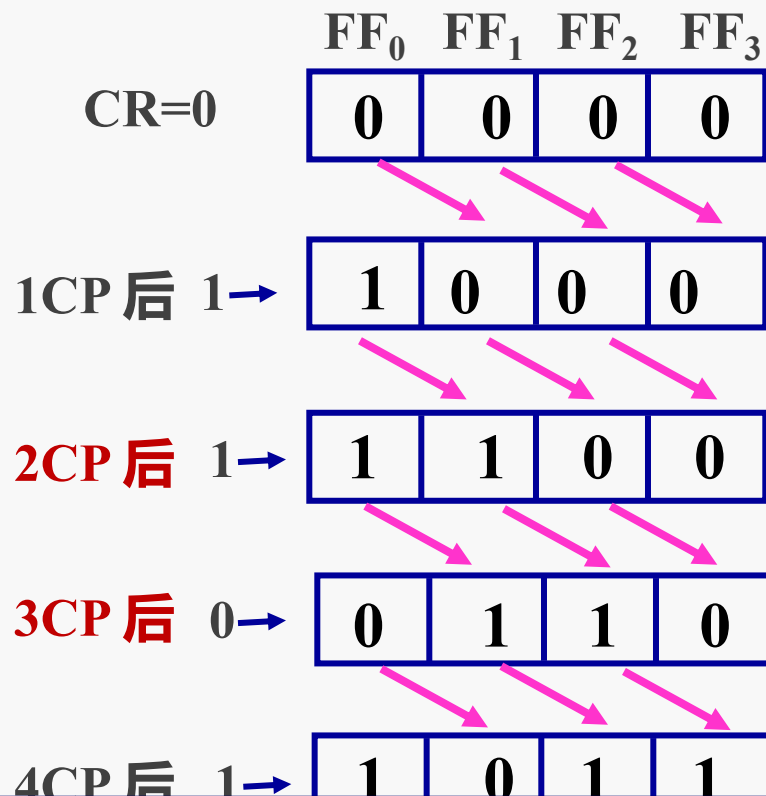

$$D_S = 1101$$

$$Q_0^{n+1} = D_I \quad Q_1^{n+1} = Q_0^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n \quad Q_3^{n+1} = Q_2^n$$

移位寄存器右移，除2  
移位寄存器左移，乘2


## 6.4 移位寄存器

**移位寄存器的应用：**

- 1、串并转换**
- 2、并串转换**
- 3、信号延时**
- 4、乘/除 $2^n$**
- 5、与其他电路配合完成复杂逻辑功能（110检测）**

## 6.4 移位寄存器

### CMOS 4位双向移位寄存器74HCT194

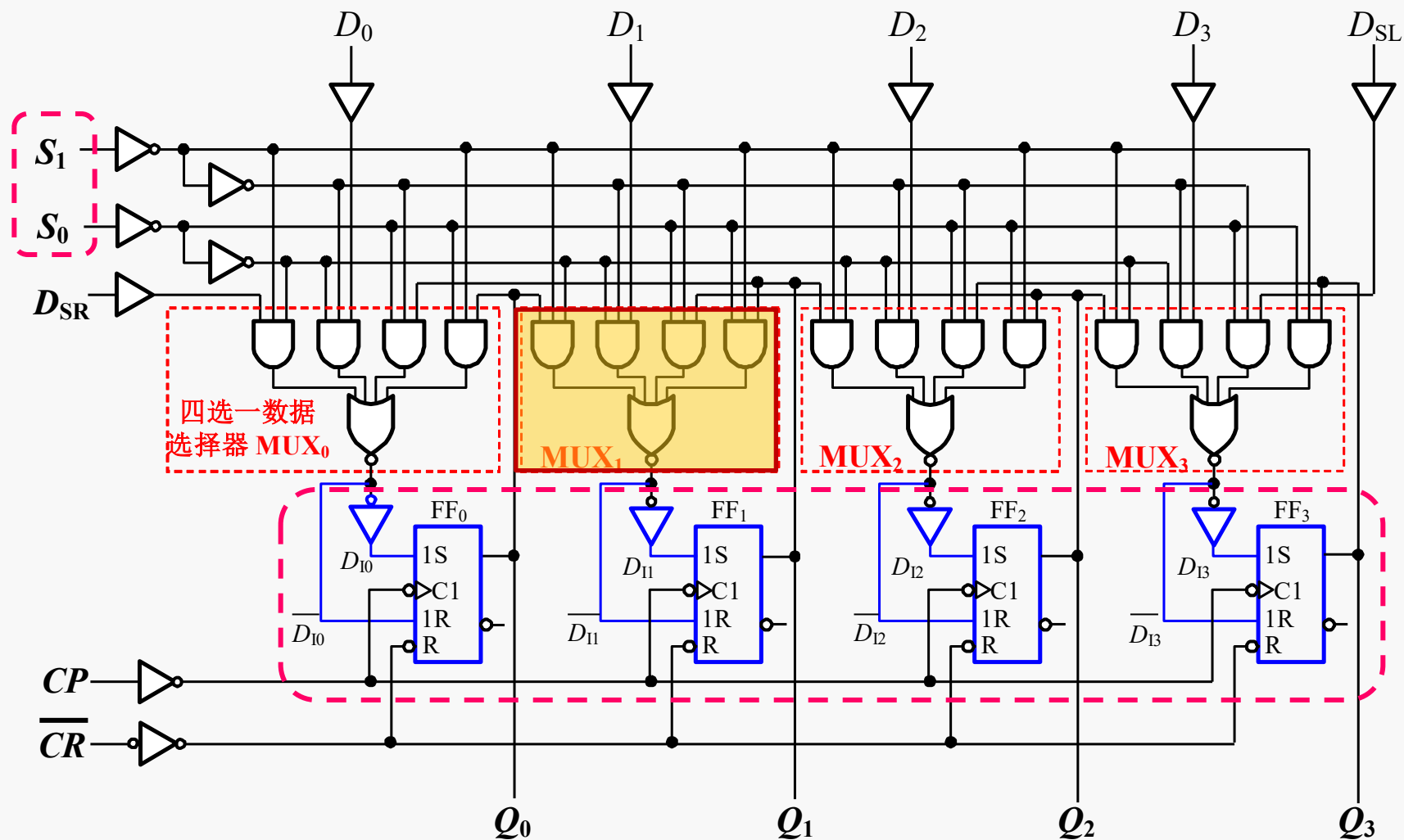

6.4 移位寄存器

74HCT194功能表

输 入						输 出				功 能				
清 零	控制 信号		串行输入		时 钟 $CP$	并行输入					$Q_0^{n+1}$ $Q_1^{n+1}$ $Q_2^{n+1}$ $Q_3^{n+1}$			
$\overline{CR}$	$S_1$	$S_0$	右 移 $D_{SR}$	左 移 $D_{SL}$		$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$					
L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	L	L	L	L	1
H	L	L	×	×	×	×	×	×	×	$Q_0^n$	$Q_1^n$	$Q_2^n$	$Q_3^n$	2
H	L	H	L	×	↑	×	×	×	×	L	$Q_0^n$	$Q_1^n$	$Q_2^n$	3
H	L	H	H	×	↑	×	×	×	×	H	$Q_0^n$	$Q_1^n$	$Q_2^n$	4
H	H	L	×	L	↑	×	×	×	×	$Q_1^n$	$Q_2^n$	$Q_3^n$	L	5
H	H	L	×	H	↑	×	×	×	×	$Q_1^n$	$Q_2^n$	$Q_3^n$	H	6
H	H	H	×	×	↑	$D_{I0}^*$	$D_{I1}^*$	$D_{I2}^*$	$D_{I3}^*$	$D_{I0}$	$D_{I1}$	$D_{I2}$	$D_{I3}$	7

异步清零  
保持不变

低位向高位移动  
高位向低位移动

同步置数

## 6.4 移位寄存器的例题


例 时序脉冲产生器。电路如图所示。画出  $Q_0 \sim Q_3$  波形，分析逻辑功能。

解：（1）启动信号为0： $S_1=1$ ， $S_0=1$ ，**同步置数**， $Q_0 \sim Q_3=0111$

（2）启动信号为1后： $S_1=0$ ， $S_0=1$ ，**向右移位**：


$DSR \rightarrow Q_0 \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow Q_3$  ( DSR )

 （3）因为 $Q_0 \sim Q_3$ 中有一个必定为0，  
则 $S_1=0$ ， $S_0=1$ ，74HCT194将始终  
工作在右移（低位向高位移动）循  
环移位的状态。



**输入波形该如何配合，来实现并/串转换呢？**

## 6.4 移位寄存器的应用

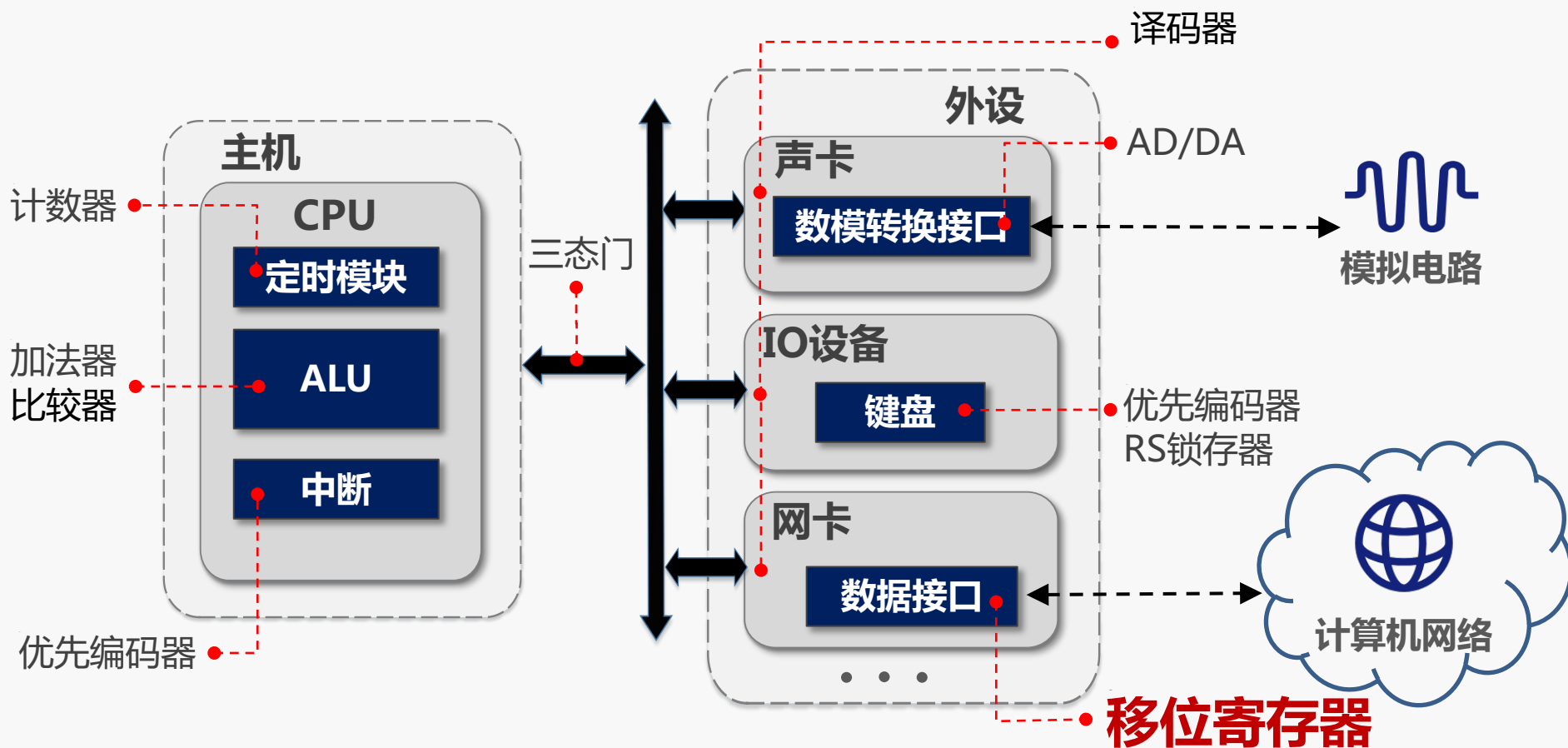

## 6.4 移位寄存器的Verilog描述

**阻塞赋值 “=”** : 一个always块中的多条赋值语句的执行有先后顺序，前面的赋值语句执行完毕后，后面的赋值语句才可以执行，即**串行执行**。适用于**组合逻辑电路**的描述。

**非阻塞赋值 “<=”** : 一个always块中，所有的赋值语句同时计算并完成赋值操作，即**并行执行**。适用于**时序逻辑电路**的描述。

**串行执行** : 只是为了**便于理解而做的语法设计**，并没有串行执行的实际电路。

**并行执行** : module中的多个always之间，多个assign赋值语句之间，always和assign之间。

## 6.4 移位寄存器的Verilog描述

### 组合逻辑应使用阻塞式赋值

```
always @(a or b or c or d)
begin
    tmp1 <= a & b;
    tmp2 <= c | d;
    y <= tmp1 | tmp2;
end
```

- (1) 初始: a=1, b=0, c=0, d=0, tmp1=0, tmp2=0, **y=0**
- (2) b=1: tmp1=1, tmp2=0, **y=0**
- (3) b=0: tmp1=0, tmp2=0, **y=1**



## 6.4 移位寄存器的Verilog描述

### 组合逻辑应使用阻塞式赋值

```
always @ (a or b or c or d or tmp1 or tmp2)
```

```
always@(*)
```

```
begin
```

```
    tmp1 <= a & b;
```

```
    tmp2 <= c | d;
```

```
    y <= tmp1 | tmp2;
```

```
end
```

(1) 初始: a=1, b=0, c=0, d=0, tmp1=0, tmp2=0, y=0

(2) b=1: tmp1=1, tmp2=0, y=0

(3) tmp1=1: tmp1=1, tmp2=0, y=1

(4) b=0: tmp1=0, tmp2=0, y=1

(5) tmp1=0: tmp1=0, tmp2=0, y=0

## 6.4 移位寄存器的Verilog描述

### 组合逻辑应使用阻塞式赋值

```
always @(a or b or c or d)
begin
    tmp1 = a & b;
    tmp2 = c | d;
    y = tmp1 | tmp2;
end
```

- (1) 初始:  $a=1, b=0, c=0, d=0, tmp1=0, tmp2=0, y=0$
- (2)  $b=1$ :  $tmp1=1, tmp2=0, y=1$
- (3)  $b=0$ :  $tmp1=0, tmp2=0, y=0$

## 6.4 移位寄存器的Verilog描述

**组合逻辑与时序逻辑混用时，应使用非阻塞式赋值**

```
always @ (posedge clk or negedge rst)
begin
    if (!rst) q<=0;
    else q<=a & b;
end
```

```
always @ (a or b)
y=a & b;
always @ (posedge clk or negedge rst)
begin
    if (!rst) q<=0;
    else q<=y;
end
```

## 6.4 移位寄存器的Verilog描述

```
always @ (posedge clk)  begin
    q1=d;
    q2=q1;
    q3=q2;
    q4=q3;
end
```

```
always @ (posedge clk)  begin
    q4=q3;
    q3=q2;
    q2=q1;
    q1=d;
end
```

## 6.4 移位寄存器的Verilog描述

```
always @ (posedge clk)  begin  
    q4<=q3;  
    q3<=q2;  
    q2<=q1;  
    q1<=d;  
end
```

```
always @ (posedge clk)  
    begin  
        q2<=q1;  
        q4<=q3;  
        q1<=d;  
        q3<=q2;  
    end
```

## 6.4 移位寄存器的Verilog描述

```
reg[3:0] q;  
always @ (posedge clk)  
  begin  
    q[3:1]<=q[2:0];  
    q[0]<=d;  
  end
```

```
reg[3:0] q;  
always @ (posedge clk)  
  q[3:0]<={q[2:0],d};
```