

## 4.5 常用组合逻辑电路

4.5.1、编码器

4.5.2、译码器

4.5.3、数据选择器

4.5.4、数值比较器

4.5.5、加法器

## 4.5.4 数值比较器

**定义：**它对两个数进行比较，判断其大小的逻辑电路。此时，0、1将有大小、正负的区别。

( 1 ) 1位数值比较器(设计)

输入：两个1位二进制数  $A$ 、 $B$ 。

输出： $F_{A>B}=1$ 表示 $A$ 大于 $B$

$F_{A<B}=1$ 表示 $A$ 小于 $B$

$F_{A=B}=1$ 表示 $A$ 等于 $B$

## 4.5.4 数值比较器——1位数值比较器

功能表

输 入		输 出		
A	B	$F_{A>B}$	$F_{A<B}$	$F_{A=B}$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1


逻辑表达式

$$F_{A>B} = A \bar{B}$$

$$F_{A<B} = \bar{A} B$$

$$F_{A=B} = \bar{A} \bar{B} + AB$$

逻辑图

 

## 4.5.4 数值比较器——2位数值比较器

输入：两个2位二进制数  $A=A_1A_0$ 、 $B=B_1B_0$ 。

输出： $F_{A>B}$ 、 $F_{A<B}$ 、 $F_{A=B}$

### 常规方法：

根据A、B大小关系，填写4输入真值表，然后进行设计。

### 数值大小的比较方法：

- (1) 先对高位进行比较，当 $(A_1、B_1)$ 不相等时，高位比较的结果就是两个数的比较结果；
- (2) 当高位相等时，再比较低位 $(A_0、B_0)$ 的大小；
- (3) 更多位的数值比较也**以此类推**。

### 扩展的方法：

在1位数值比较器的基础上，扩展实现2位数值比较器。

## 4.5.4 数值比较器——2位数值比较器

功能表

输 入				输 出		
$A_1$	$B_1$	$A_0$	$B_0$	$F_{A>B}$	$F_{A<B}$	$F_{A=B}$
$A_1 > B_1$		$\times$		1	0	0
$A_1 < B_1$		$\times$		0	1	0
$A_1 = B_1$		$A_0 > B_0$		1	0	0
$A_1 = B_1$		$A_0 < B_0$		0	1	0
$A_1 = B_1$		$A_0 = B_0$		0	0	1

逻辑表达式  $F_{A>B} = (A_1 > B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 > B_0)$

$$F_{A<B} = (A_1 < B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 < B_0)$$


$$F_{A=B} = (A_1 = B_1)(A_0 = B_0)$$

## 4.5.4 数值比较器——2位数值比较器

$$F_{A>B} = (A_1 > B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 > B_0) \quad F_{A=B} = (A_1 = B_1)(A_0 = B_0)$$


$$F_{A<B} = (A_1 < B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 < B_0)$$

2位数值比较器逻辑图

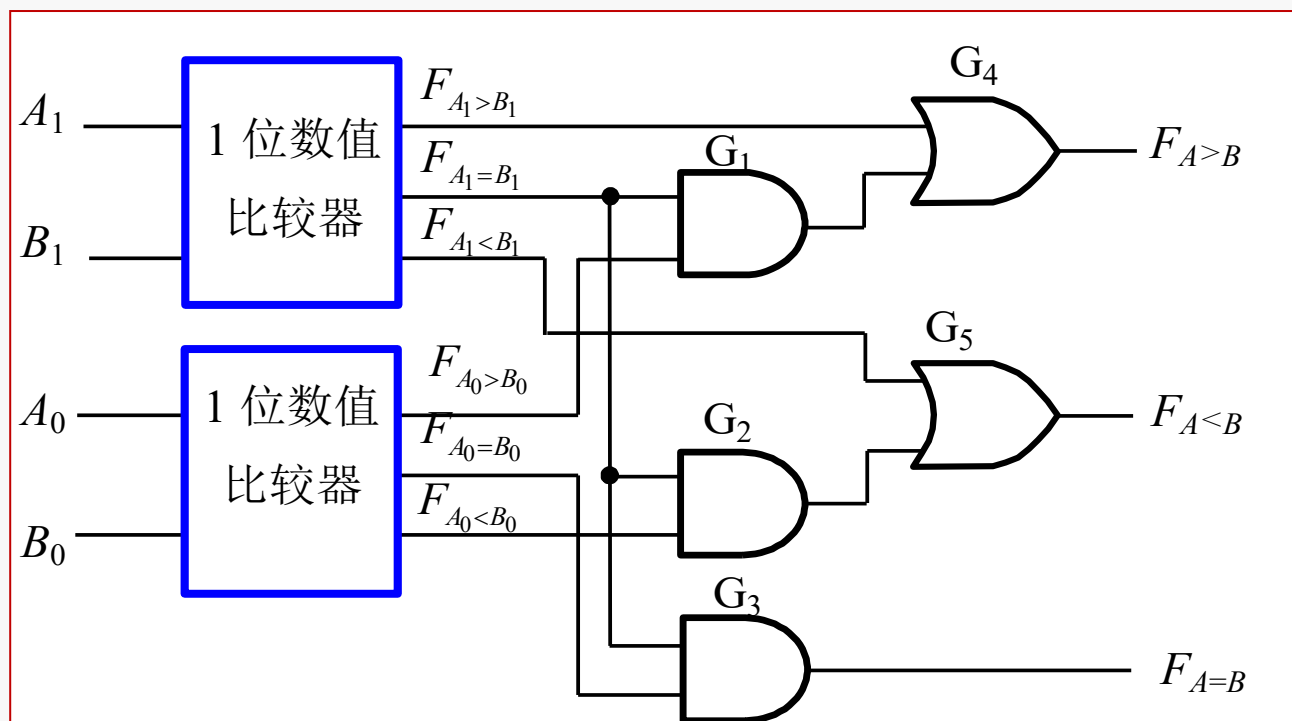

## 4.5.4 数值比较器——4位数值比较器74HC85

74HC85的示意框图

 


# 4位数值比较器74HC85的功能表

输 入				输 出					
$A_3 B_3$	$A_2 B_2$	$A_1 B_1$	$A_0 B_0$	$I_{A>B}$	$I_{A<B}$	$I_{A=B}$	$F_{A>B}$	$F_{A<B}$	$F_{A=B}$
$A_3 > B_3$	×	×	×	×	×	×	H	L	L
$A_3 < B_3$	×	×	×	×	×	×	L	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 > B_2$	×	×	×	×	×	H	L	L
$A_3 = B_3$	$A_2 < B_2$	×	×	×	×	×	L	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 > B_1$	×	×	×	×	H	L	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 < B_1$	×	×	×	×	L	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 > B_0$	×	×	×	H	L	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 < B_0$	×	×	×	L	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	H	L	L	H	L	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	L	H	L	L	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	×	×	H	L	L	H
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	H	H	L	L	L	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	L	L	L	H	H	L



## 4.5.4 数值比较器的应用

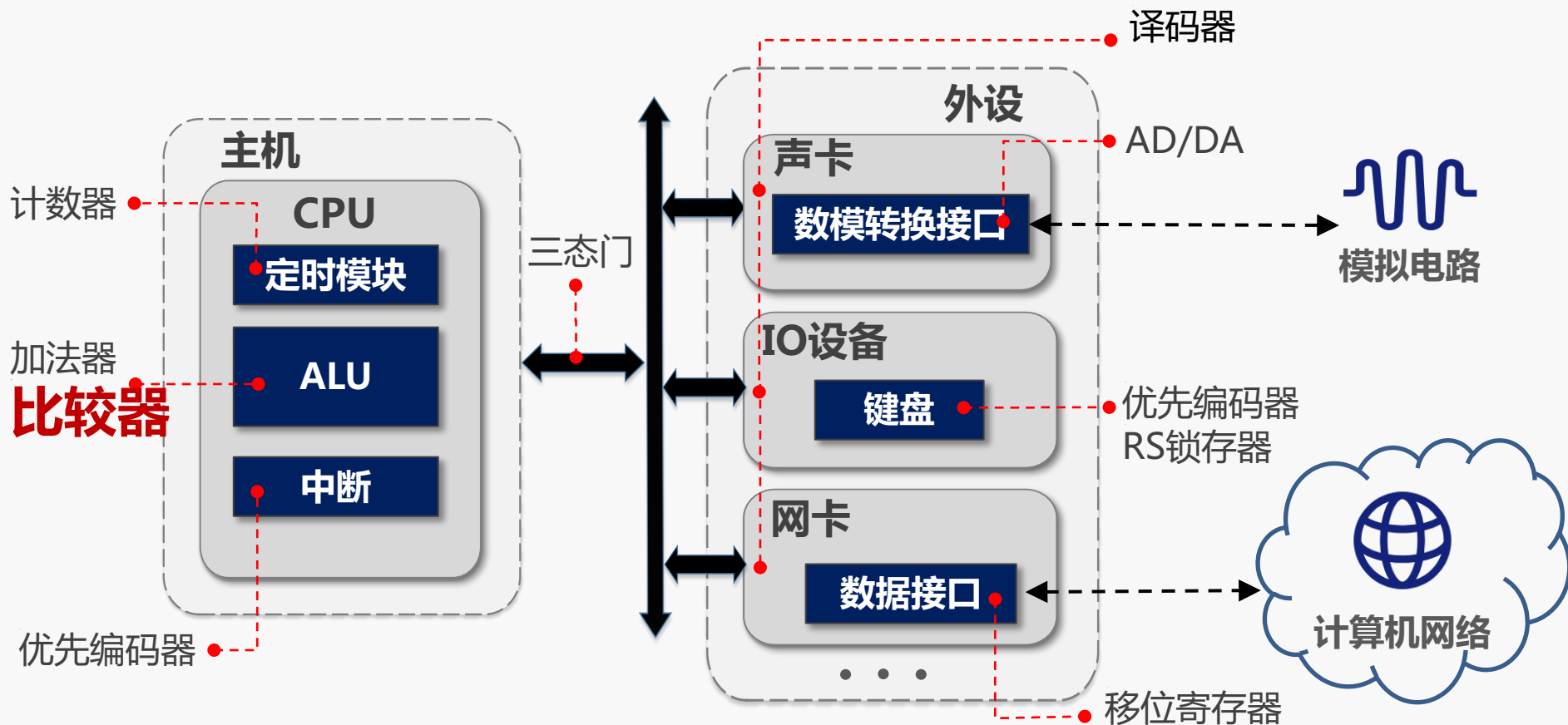


## 4.5.4 数值比较器——扩展

用两片74HC85组成8位数值比较器


输入：  $A=A_7A_6A_5A_4A_3A_2A_1A_0$        $B=B_7B_6B_5B_4B_3B_2B_1B_0$

输出：  $F_{A>B}$ 、  $F_{A<B}$ 、  $F_{A=B}$

 

## 4.5.4 数值比较器——扩展

### 用4片74HC85组成16位数值比较器（串联扩展）

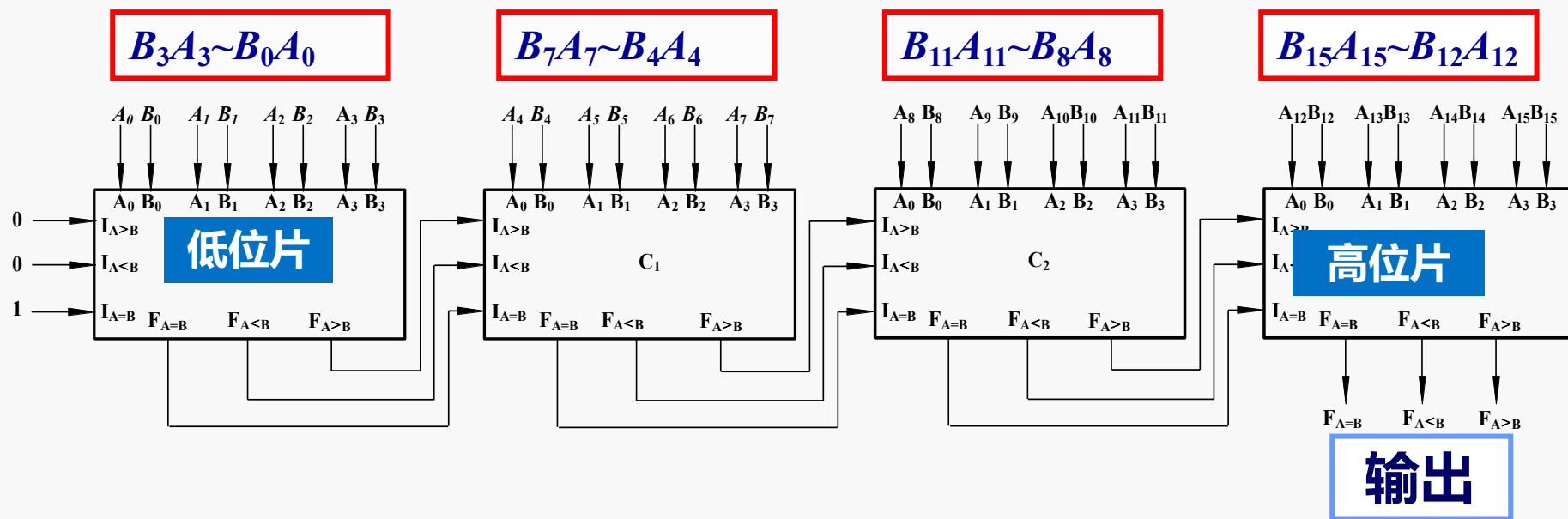


**问题：**如果每一片延迟时间为10ns，16位串行比较器延迟时间？

串联扩展方式：电路原理**简单**，电路资源消耗**少**，但时延**大**。

## 4.5.4 数值比较器——扩展

### 用74HC85组成16位数值比较器（并列扩展）

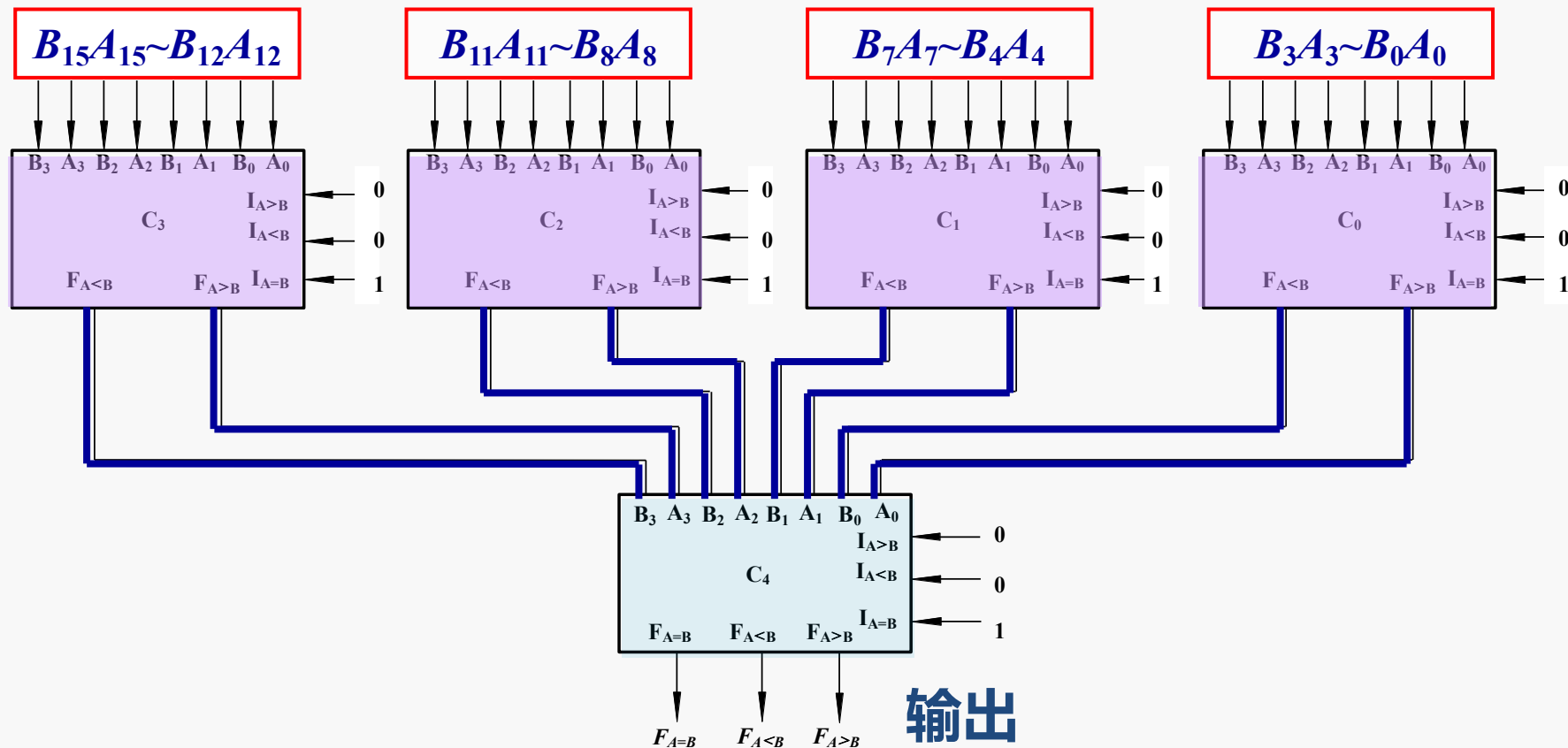

问题：如果每一片延迟时间为10ns，16位并行比较器延迟时间？

并联扩展方式：电路原理**复杂**，电路资源消耗**多**，但时延**小**。

## 4.5.4 数值比较器——Verilog HDL描述

```
module Comp(A , B , Fg, Fl , Fe);  
parameter D_Width = 4;  
input [D_Width-1:0] A, B;  
output Fg, Fl , Fe;  
reg Fg, Fl , Fe;  
  
always @ (A or B)  
if(A>B) begin  
    Fg=1'b1; Fl=1'b0; Fe=1'b0; end  
else if (A<B) begin  
    Fg=1'b0; Fl=1'b1; Fe=1'b0; end  
else begin  
    Fg=1'b0; Fl=1'b0; Fe=1'b1; end  
  
endmodule
```

**问题：**如用Verilog设计16位数值比较器时，将会用哪种扩展方式呢？？？

**需要用Verilog HDL引导电路所采用的结构。**

## 4.5 常用组合逻辑电路

4.5.1、编码器

4.5.2、译码器

4.5.3、数据选择器

4.5.4、数值比较器

4.5.5、加法器


## 4.5.5 加法器——1位加法器

**定义：**两个1bit的数相加


**半加器：**两个1位二进制数相加，**不考虑**低位进位

**全加器：**两个1位二进制数相加，且**考虑**低位进位

半加器

 

全加器

 

## 4.5.5 加法器——1位加法器（半加器Half Adder）


半加器的真值表

A	B	S	C
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	0	1

逻辑表达式  $S = \overline{A}B + A\overline{B}$

$$C = AB$$

逻辑图

 

如用**与非门**实现最少要几个门？





## 4.5.5 加法器——1位加法器（全加器Full Adder）

全加器进行加数、被加数和低位来的进位信号相加，并根据求和结果给出进位信号。

全加器真值表

$A_i$	$B_i$	$C_{i-1}$	$S_i$	$C_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

逻辑表达式

  

## 4.5.5 加法器——1位加法器（全加器Full Adder）

### 逻辑表达式

$$S_i = \bar{A}_i \bar{B}_i C_{i-1} + \bar{A}_i B_i \bar{C}_{i-1} + A_i \bar{B}_i \bar{C}_{i-1} + A_i B_i C_{i-1}$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$



$$C_i = A_i B_i + A_i C_{i-1} + B_i C_{i-1}$$

**考虑用译码器74HC138或者  
选择器74HC151实现全加器**

**考虑基于半加器实现全加器**

$$\begin{aligned} C_i &= A_i B_i + A_i \bar{B}_i C_{i-1} + \bar{A}_i B_i C_{i-1} \\ &= A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1} \end{aligned}$$

### 卡诺图

  


## 4.5.5 加法器——4位加法器

如何用1位全加器实现两个四位二进制数相加？

$$A_3 A_2 A_1 A_0 + B_3 B_2 B_1 B_0 = ?$$

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 1\ 0 \end{array}$$

### (1) 串行进位加法器

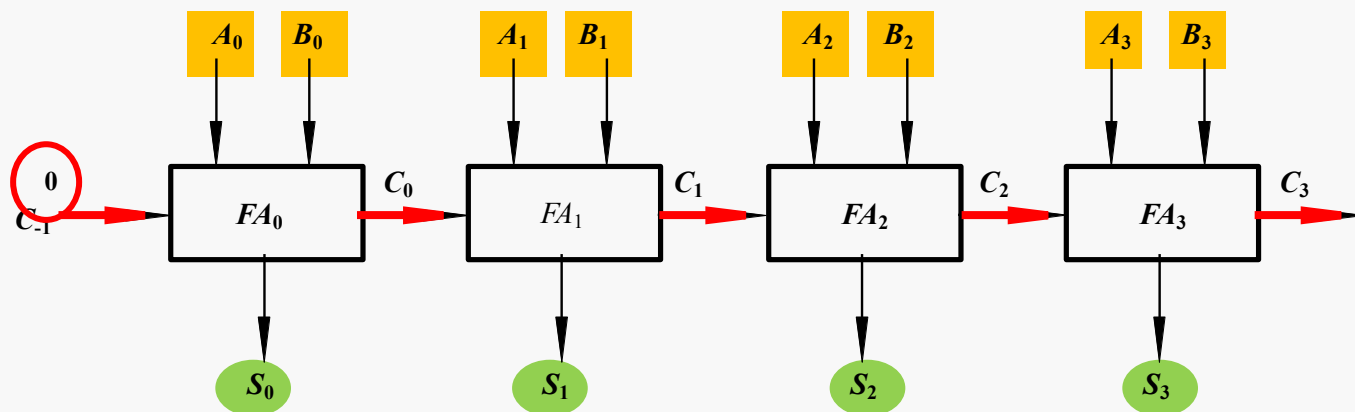

**问题：**任一位的加法运算必须等待低一位的运算完成之后才能进行，运算速度低。

## 4.5.5 加法器——4位加法器（超前进位加法器）

**提高运算速度的基本思想：**设计进位信号产生电路，在输入每位的加数和被加数时，同时获得该位全加的进位信号，而无需等待相邻低位的进位信号。

定义第  $i$  位的进位信号（ $C_i$ ）：

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$

定义两个中间变量  $G_i$  和  $P_i$ ：

$$G_i = A_i B_i \quad p_i = A_i \oplus B_i \quad C_i = G_i + P_i C_{i-1}$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

### 4.5.5 加法器——4位加法器（超前进位加法器）

$$C_i = G_i + P_i C_{i-1} \quad G_i = A_i B_i \quad p_i = (A_i \oplus B_i)$$

$$C_0 = G_0 + P_0 C_{-1}$$


$$\begin{aligned} C_1 &= G_1 + P_1 C_0 \\ &= G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_2 &= G_2 + P_2 C_1 \\ &= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_{-1} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} C_3 &= G_3 + P_3 C_2 \\ &= G_3 + P_3 (G_2 + P_2 C_1) = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 C_1 \\ &= G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 (G_1 + P_1 C_0) \\ &= G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 (G_0 + P_0 C_{-1}) \end{aligned}$$

## 4.5.5 加法器——4位加法器（超前进位加法器）

超前进位电路

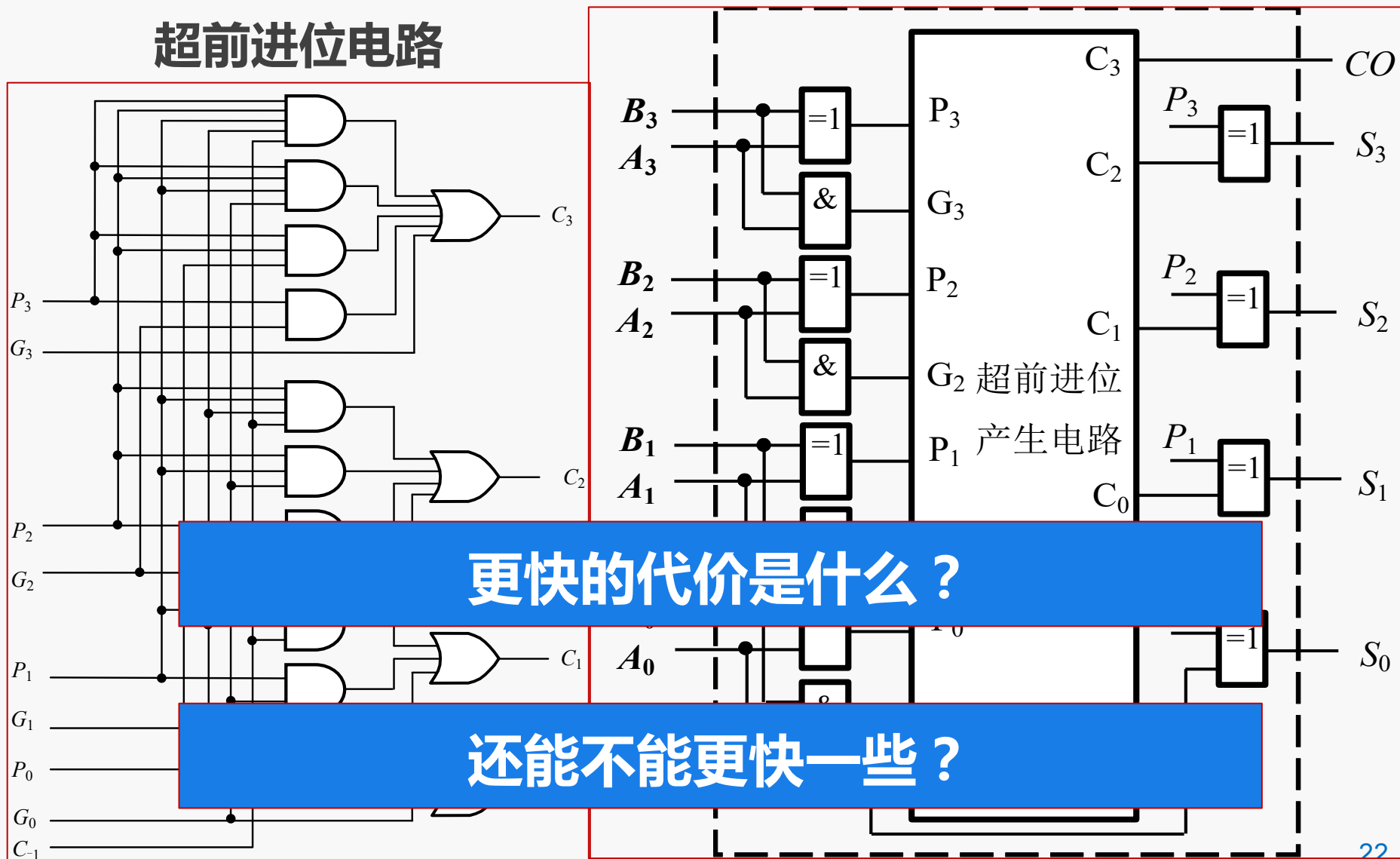

## 4.5.5 加法器——扩展到8位

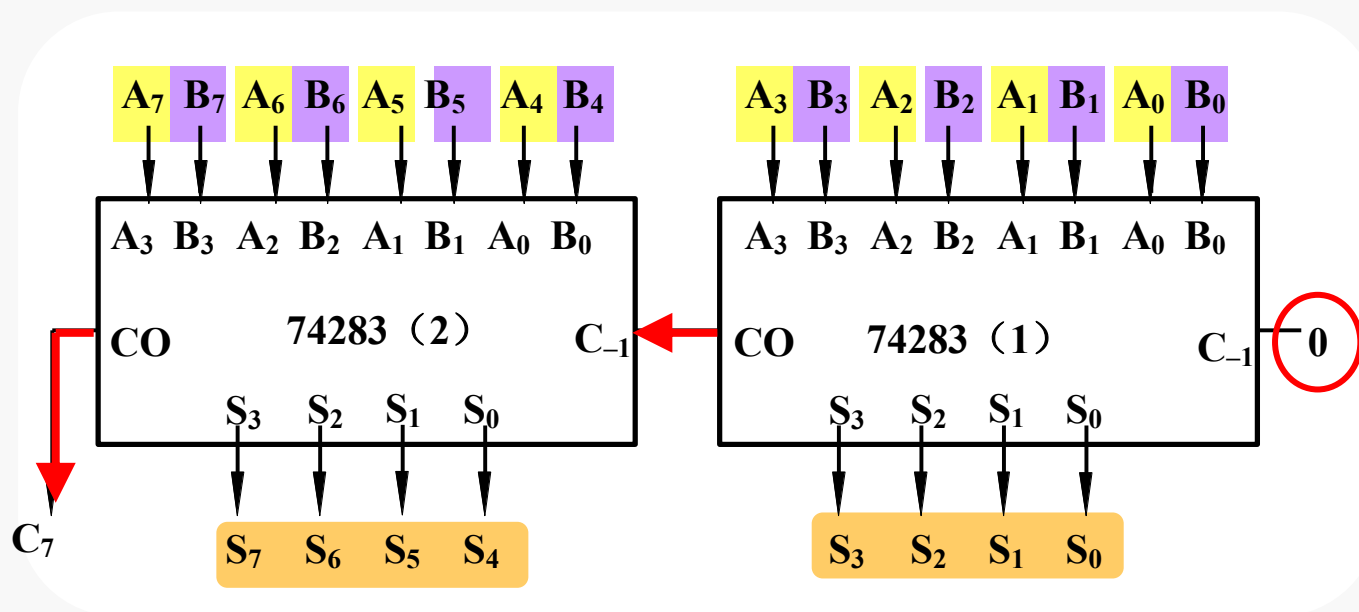

在片内是超前进位，而片与片之间是串行进位。

时间和空间的折中，是复杂数字电路设计的主题！！！！

## 4.5.5 加法器——Verilog描述

```
module Adder(A , B , S , C);  
parameter D_Width = 4;  
input [D_Width-1:0] A, B;  
output [D_Width-1:0] S;  
output C;  
reg [D_Width-1:0] S ;  
reg C;
```

**时间和空间的折中**

**是复杂数字电路设计的主题！！！！**

```
endmodule
```

**问题：**用Verilog设计加法器时，用的是**串联**or**并联**方式？



## 4.5.5 加法器的应用

