

数字电子技术作业(五)

谢悦晋 U202210333

Nov 6th, 2023

6.2.4 试分析图题 6.2.4 所示电路，列出状态转换表，并画出状态转换图。当输入序列A为01011011111111101,其输出序列Z是什么？该电路可以检测A的何种输入序列？

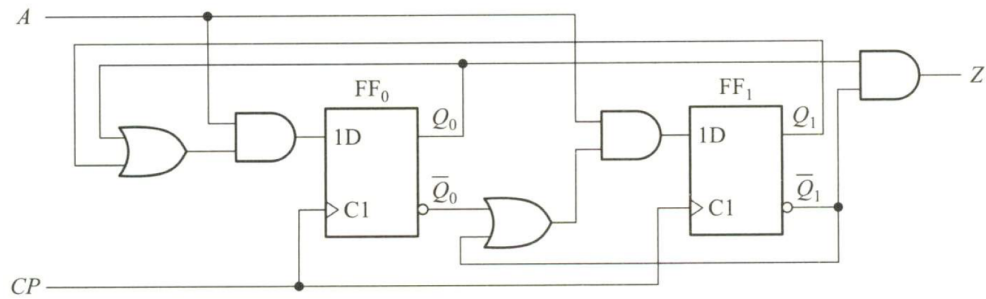


图 1: 6.2.4

解：

Step 1. 写出输出方程，激励方程，状态方程：

$$Z = Q_0 \bar{Q}_1, \begin{cases} D_{FF_0} = A(Q_1 + Q_0) \\ D_{FF_1} = A(\bar{Q}_0 + \bar{Q}_1) \end{cases}, \begin{cases} Q_0^{n+1} = A(Q_1^n + Q_0^n) \\ Q_1^{n+1} = A(\bar{Q}_0^n + \bar{Q}_1^n) \end{cases}$$

Step 2. 列出状态转换表

$Q_0^n Q_1^n$	$Q_0^{n+1} Q_1^{n+1} / Z$	
	A=0	A=1
00	00/0	01/0
01	00/0	11/0
10	00/1	11/1
11	00/0	10/0

Step 3. 画出状态转换图

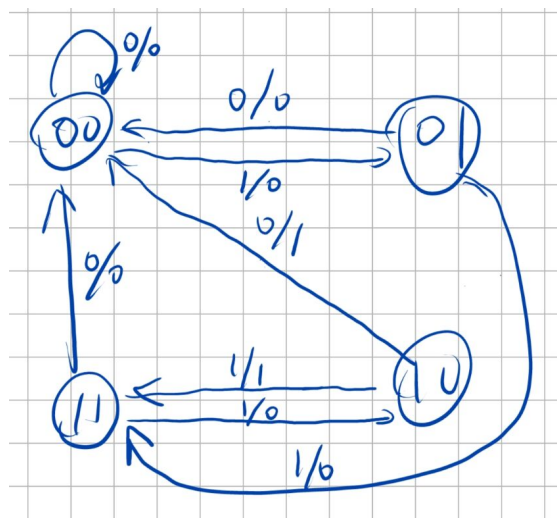


图 2: 6.2.4

输出序列为：0000 0000 0100 0101 0100，可以检测连续的三个1，若连续的三个1之后每跟着两个1就输出一个1，只要有0重新检测。

6.2.6 试分析图题 6.2.6 所示同步时序电路，写出激励方程组、状态转换方程组和输出方程，列出状态转换表并画出状态转换图。

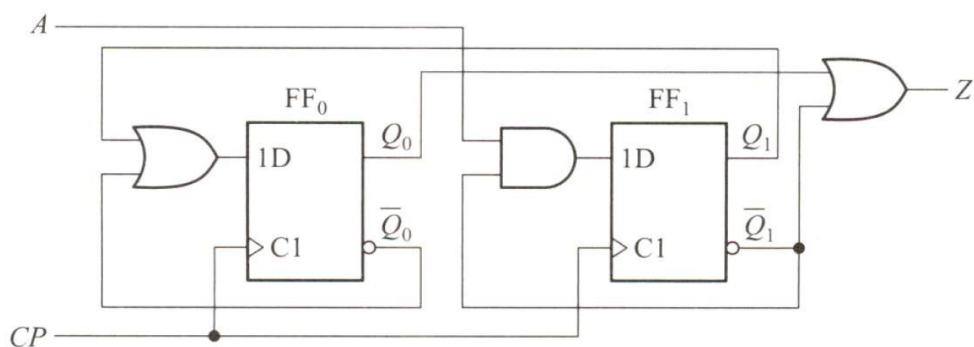


图 3: 6.2.6

解：

Step 1 写出输出方程，激励方程，状态方程：

$$Z = Q_0 + \overline{Q}_1, \begin{cases} D_{FF_0} = Q_1 + \overline{Q}_0 \\ D_{FF_1} = A\overline{Q}_1 \end{cases}, \begin{cases} Q_0^{n+1} = Q_1^n + \overline{Q}_0^n \\ Q_1^{n+1} = A\overline{Q}_1^n \end{cases}$$

Step 2 列出状态转换表

$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Z$	
	A=0	A=1
00	01/1	11/1
01	00/0	10/0
10	01/1	01/1
11	01/1	01/1

Step 3. 画出状态转换图

 


图 4: 6.2.6

6.3.5 试用下降沿触发的JK触发器和最少的门电路，实现图题 6.3.5 所示的Z₁和Z₂输出波形(要求写出Verilog程序)

 


图 5: 6.3.5

解:

Step 1. 逻辑抽象

从图6.3.5所示输出波形图可以看出, 对于每一个周期, 可分为4个状态: $Z_2Z_1 = 00, Z_2Z_1 = 01, Z_2Z_1 = 11, Z_2Z_1 = 01$ 。设定为4个状态: 00,01,10,11,用两个下降沿触发的 JK 触发器实现.设两个触发器的状态为 Q_1 、 Q_0 ,输出信号为 Z_1, Z_2

Step 2. 列写激励方程, 输出方程


首先写出真值表:

$Q_0^n Q_1^n$	$Q_0^{n+1} Q_1^{n+1}$	$Z_1 Z_2$	J_0	K_0	J_1	K_1
00	01	00	1	x	0	x
01	10	10	x	1	1	x
10	11	11	1	x	x	0
11	00	10	x	1	x	1

易得激励方程和输出方程:

$$\begin{cases} J_1 = K_1 = \bar{Q}^0 \\ J_0 = K_0 = 1 \end{cases}, \begin{cases} Z_1 = Q_1 + Q_0 \\ Z_2 = Q_1 \bar{Q}_0 \end{cases}$$

Step 2. 画出逻辑电路, 写出Verilog语句

 

```

module so1(input clk,
  output reg Z_1,
  output reg Z_2);
  reg[1:0] state;
  parameter S0=2'b00, S1=2'b01, S2=2'b10, S3=2'b11
  always@(posedge clk)begin
    case(state)
      S0:begin
        state=S1;Z_1=0;Z_2=0;
      end
      S1:begin
        state=S2;Z_1=1;Z_2=0;
      end
      S2:begin
        state=S3;Z_1=1;Z_2=1;
      end
      S3:begin
        state=S0;Z_1=1;Z_2=0;
      end
      default:begin
        state=S0;
      end
    endcase
  end
endmodule

```

6.3.6 试用上升沿触发的D触发器设计一个1101序列检测器(序列可重复),输入为串行编码序列,输出为检出信号(要求写出Verilog程序) 解:

Step 1. 逻辑抽象


首先写出状态转换图和状态转换表

Q^n	Q^{n+1}/Y	
	$A = 0$	$A = 1$
a	a/0	b/0
b	a/0	c/0
c	d/0	c/0
d	a/0	e/1
e	a/0	c/0

Step 2. 状态化简

Q^n	Q^{n+1}/Y	
	$A = 0$	$A = 1$
a	a/0	b/0
b	a/0	c/0
c	d/0	c/0
d	a/0	b/1

Step 3. 状态分配

 

$Q_0^n Q_1^n$	$Q_0^{n+1} Q_1^{n+1} / Y$	
	$A = 0$	$A = 1$
00	00/0	10/0
01	00/0	10/0
10	11/0	10/0
11	00/0	01/1

