

数字电子技术作业(二)

谢悦晋 U202210333

Oct 10th, 2023

4.1.5 分析图题4.1.5所示逻辑电路的功能

 


图 1: 4.1.5

解:

Step 1. 列写逻辑表达式:

$$\begin{aligned} X &= A \oplus (B \oplus C) \\ Y &= \overline{\overline{AB} \oplus C \cdot \overline{BC}} \\ &= \overline{A}(\overline{BC} + \overline{BC}) + BC \\ &= \overline{AB} + \overline{AC} + BC \end{aligned}$$

Step 2. 列写真值表:

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

图 2: 4.1.5真值表

Step 3. 功能分析:

分析不出来。。。

4.1.6 分析图题4.1.6所示逻辑电路的功能

 


图 3: 4.1.6

解:

Step 1. 列写逻辑表达式:

$$F = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC}}$$

$$= AB + AC$$

$$L_4 = \overline{\overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}}$$

$$= \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

$$L_3 = \overline{\overline{BC} \cdot \overline{BC}}$$

$$= \overline{BC} + \overline{BC}$$

$$L_2 = C$$

$$L_1 = \overline{D}$$

Step 2. 列写真值表:

A	B	C	D	F	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	1	0	0

图 4: 4.1.6真值表

Step 3. 功能分析:

注意到 $F = 0, L_4 L_3 L_2 L_1 = 9 - ABCD, F = 1$, 无意义

4.2.9 某足球评委会由一位教练和三位球迷组成，对裁判员的判罚进行比爱绝。当满足一下条件时表示同意：有三人或三人以上同意，或者两人同意，但其中有一人是教练。试用2输入与非门设计该表决电路(写出完整的设计流程，以及Verilog HDL程序)

解：

Step 1. 明确逻辑功能：

设一位教练和三位球迷分别为A,B,C,D, 这些变量为1时表示同意，为0时表示不同意。设输出为L，L=1表示同意判罚，L=0表示否决判罚，则卡诺图(真值表)如下(其中列为AB, 行为CD)：

L	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	1	1	1

图 5: 4.2.9卡诺图

Step 2. 列逻辑表达式：

由卡诺图可知：

$$\begin{aligned}
 L &= AB + AC + AD + BCD \\
 &= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{AD} \cdot \overline{BCD}} \\
 F &= \overline{\overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{AD} \cdot \overline{B} \cdot \overline{CD}}}
 \end{aligned}$$

逻辑电路如下：

 


图 6: 4.2.9逻辑电路图

Verilog HDL语句如下:

```
module L_module (
    input wire A,
    input wire B,
    input wire C,
    input wire D,
    output wire L
);
    wire temp1, temp2, temp3, temp4;
    assign temp1 = ~(A & B);
    assign temp2 = ~(A & C);
    assign temp3 = ~(A & D);
    assign temp4 = ~(B & ~(~(C & D)));
    assign L = ~(~(temp1 & temp2)) & ~(~(temp3 & temp4));
endmodule
```

verilog

图 7: 4.2.9Verilog HDL

4.2.11 某火车站有特快、直快和慢车三种类型的客运列车进出，试用2输入与非门和反相器设计一个指示列车等待进展的逻辑电路，3个指示灯一、二、三号分别对应特快、直快、慢车。列车的优先级别依次为特快、直快、慢车，要求当特快列车请求进站时无论其他两种列车是否请求进站，一号灯亮。当特快没有请求，直快请求进站时，无论慢车是否请求，二号灯亮，当特快和直快均没有请求，而慢车有请求时，三号灯亮。(写出完整的设计流程，以及Verilog HDL程序)

解:

Step 1. 明确逻辑功能:

设特快、直快、慢车分别为 A, B, C ，当它们取值为1时表示进站，取值为0表示无进站需求，设 L_1, L_2, L_3 分别为一、二、三号灯，取1时灯亮，取0时灯灭。

Step 2. 列逻辑表达式:

$$L_1 = A$$

$$L_2 = \overline{A}B = \overline{\overline{A}B}$$

$$L_3 = \overline{A} \cdot \overline{B}C = \overline{\overline{\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}C}}}$$

逻辑电路如下:

 


图 8: 4.2.11逻辑电路图

Verilog HDL语句如下:

```

module L_module (
    input wire A,
    input wire B,
    input wire C,
    output wire L1,
    output wire L2,
    output wire L3
);
    wire temp1, temp2, temp3, temp4;
    assign L1 = A;
    assign L2 = ~(~A & B);
    assign L3 = ~(~(~A & ~B) & C);
endmodule

```

verilog

图 9: 4.2.11Verilog HDL

4.2.12 会议室顶灯分别有安装在4扇门旁边的4个开关控制，设计一个控制电路，要求改变任意一个开关的状态都能打开或关闭顶灯，可以采用任何门电路来实现(写出完整的设计流程，以及Verilog HDL程序)

解:

Step 1. 明确逻辑功能:

设这四个开关分别为A,B,C,D，取值为1时表示闭合，取值为0表示断开，L为灯，取1表示灯亮，取0表示灯灭，卡诺图(真值表)如下(其中列为AB, 行为CD):

L	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	0	1	0	1
10	1	0	1	0

图 10: 4.2.12卡诺图

Step 2. 列逻辑表达式

由卡诺图可知输出为 A, B, C, D 的异或:

$$L = A \oplus B \oplus C \oplus D$$

逻辑电路如下:

 


图 11: 4.2.12逻辑电路图

Verilog HDL语句如下:

```

module L_module (
    input wire A,
    input wire B,
    input wire C,
    input wire D,
    output wire L
);

    assign L = A ^ B ^ C ^ D;

endmodule

```

verilog

图 12: 4.2.12Verilog HDL

4.2.13 某化工厂有5种原料，编号为1到5，在使用时必须遵守以下规则：

- (1)用第3号时必须使用第1号。
- (2)第2号和第4号必须同时使用。
- (3)第2号和第5号不能同时使用。

试设计一个逻辑电路，能在违反上述任何一项规定时给出高电平指示信号。写出逻辑表达式。(直接写出表达式并化简，无需Verilog HDL)

解：

Step 1. 明确逻辑功能：

设这五种原料分别为A,B,C,D,E，取1时为使用，取0时为不使用。设L为高电平只是信号，取值为1时为有高电平信号，取0时为无高电平信号。

Step 2. 列逻辑表达式

$$L = \overline{A}C + B\overline{D} + \overline{B}D + BE$$

画逻辑电路：

 


图 13: 4.2.13逻辑电路

4.2.15 设计一2为二进制数相加的逻辑电路，可以用任何门电路实现，化简变换时考虑多输出函数的公共乘积项，以减少门的数目。(写出完整设计流程，无需Verilog HDL)

提示：

$$\begin{array}{r} A_1 A_0 \\ + B_1 B_0 \\ \hline C_1 S_1 S_0 \end{array}$$

A_1, A_0 和 B_1, B_0 分别为的被加数和加数。 S_1, S_0 为相加的和， C_1 为进位位。
解：Step 1. 提示已经给出逻辑功能，我们直接列写真值表：

A_1	A_0	B_1	B_0	C	S_1	S_0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

图 14: 4.2.15真值表

画出卡诺图(其中列为 A_1A_0 , 行为 B_1B_0):



图 15: 4.2.15卡诺图

Step 2.列逻辑表达式:

$$C_1 = A_1B_1 + A_1A_0B_0 + A_0B_1B_0$$

$$\begin{aligned} S_1 &= \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0B + \bar{A}_1B_1\bar{B}_0 + A_1\bar{A}_0 \cdot \bar{B}_1 + A_1\bar{B}_1 \cdot \bar{B}_0 + \bar{A}_1A_0\bar{B}_1B_0 + A_1A_0B_1B_0 \\ &= \bar{A}_0(\bar{A}_1B + A_1\bar{B}) + \bar{B}_0(\bar{A}_1B_1 + A_1\bar{B}_1) + A_0B_0(\bar{A}_1\bar{B}_1 + A_1B_1) \\ &= A_1 \oplus B_1(\bar{A}_0 + \bar{B}_0) + A_0B_0(\bar{A}_1 \oplus B_1) \\ &= (A_0B_0) \oplus A_1 \oplus B_1 \end{aligned}$$

$$S_0 = \bar{A}_0B_0 + A_0\bar{B}_0$$

$$= A_0 \oplus B_0$$

Step 3.画逻辑电路:

 


图 16: 4.2.15逻辑电路图