

6 时序逻辑电路

6.1、概述

6.2、时序逻辑电路的分析


6.3、同步时序电路的设计

6.4、寄存器和移位寄存器


6.5、计数器

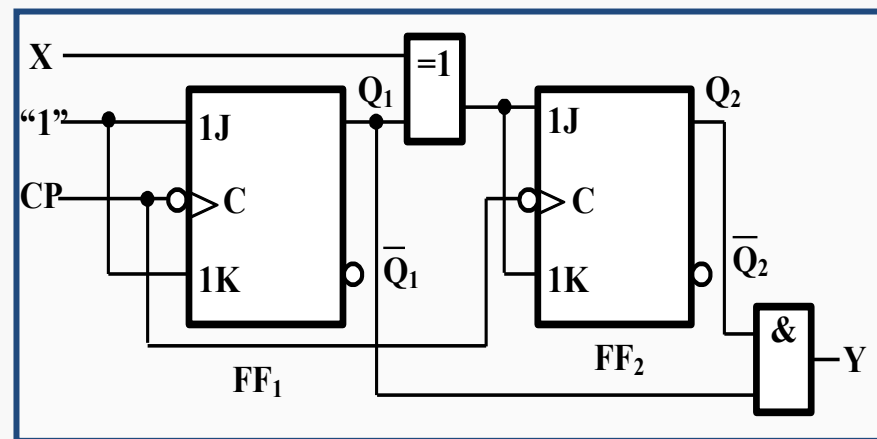6.3 时序逻辑电路的设计

同步时序逻辑电路的设计是分析的逆过程，其任务是根据实际逻辑问题的要求，设计出能实现给定逻辑功能的电路。



设计同步时序逻辑电路的一般步骤

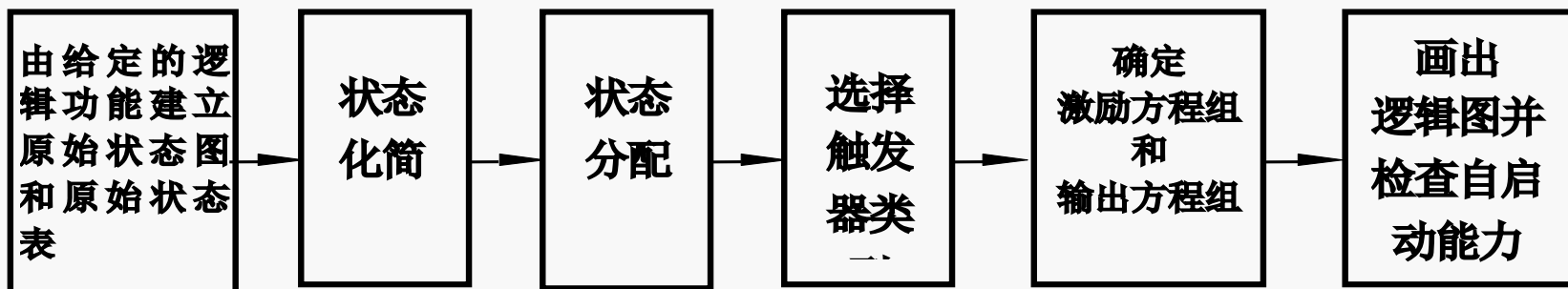

6.3 时序逻辑电路的设计

1、**逻辑抽象**：建立原始状态图和原始状态表

(1) 确定电路的输入变量、输出变量和电路的状态，并定义各变量和状态的含义；

(2) 确定所有状态在不同输入条件下的转换关系，建立原始状态图；

(3) 根据原始状态图建立原始状态表。

2、**状态化简**：合并等价状态，得到最简状态转换图

等价状态：如果两个状态，在**相同的输入**下有**相同的输出**，并转换到**相同的次态**，则它们为等价状态。（可以引申）

6.3 时序逻辑电路的设计

3、**状态分配**：也称为状态编码，给每个状态赋以二进制码。

(1) Highly Encoded : $2^{n-1} < M \leq 2^n$, (状态数 M , 触发器数 n)

(2) One Hot Encoded : 每个状态对应一个触发器为1 , $M = n$

Note : (1) 以降低电路实现复杂度和提高时钟频率为目标 ;

(2) 触发器的数量少并不一定代表电路复杂度低 ;

(3) 组合电路的复杂度决定了时钟频率 ;

(4) 状态分配影响电路复杂度和是种速率 , 但不影响电路功能。

4、**触发器选型** : JK触发器、D触发器 , 影响电路结构



5、**求电路激励方程和输出方程**

6、**自启动检查 , 画出逻辑电路图**

6.3 时序逻辑电路的设计

  例 设计一个串行数据检测器。电路的输入信号A是与时钟脉冲同步的串行数据，其时序关系如下图所示。

输出信号为Y：要求电路在A信号输入出现“110”序列时，输出信号Y为1，否则为0。



6.3 时序逻辑电路的设计

1、逻辑抽象建立原始状态图或状态表.

(1) 确定输入、输出变量及电路的状态数:

输入变量：A 输出变量：Y 状态数：4个


(2) 定义输入 输出逻辑状态和每个电路状态的含义

a —— 初始状态; b —— A输入1后;


c —— A输入11后; d —— A输入110后。

(3) 按题意画出状态转换图。


原始状态图

 

6.3 时序逻辑电路的设计

 


列出原始
状态转换表

 

现态	次态/输出	
	A=0	A=1
a	a/0	b/0
b	a/0	c/0
c	d/1	c/0
d	a/0	b/0



2. 状态化简


 


现态	次态 / 输出	
	A=0	A=1
a	a/0	b/0
b	a/0	c/0
c	a/1	c/0

6.3 时序逻辑电路的设计

3、状态分配

令 $a = 00$, $b = 01$, $c = 11$,

  

4、选择触发器的类型


触发器个数: 2

触发器类型: 采用对 CP 下降沿

敏感的JK 触发器

现态 Q_1Q_0	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$	
	A=0	A=1
00	00 / 0	01 / 0
01	00 / 0	11 / 0
11	00 / 1	11 / 0

5. 求激励方程和输出方程





 


现态 Q_1Q_0	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$	
	A=0	A=1
00	00 / 0	01 / 0
01	00 / 0	11 / 0
11	00 / 1	11 / 0

状态转换真值表及激励信号

Q_1^n	Q_0^n	A	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y	激励信号			
						J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	0	0	×	0	×
0	0	1	0	1	0	0	×	1	×
0	1	0	0	0	0	0	×	×	1
0	1	1	1	1	0	1	×	0	×
1	1	0	0	0	1	×	1	×	1
1	1	1	1	1	0	×	0	×	0

5、求激励方程和输出方程

     

Q_1^n	Q_0^n	A	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y	激励信号			
						J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	0	0	x	0	x
0	0	1	0	1	0	0	x	1	x
0	1	0	0	0	0	0	x	x	1
0	1	1	1	1	0	1	x	0	x
1	1	0	0	0	1	x	1	x	1
1	1	1	1	1	0	x	0	x	0

卡诺图化简得

输出方程

$$Y = Q_1^n \bar{A}$$

激励方程

$$J_1 = Q_0^n A \quad K_1 = \bar{A}$$

$$J_0 = A \quad K_0 = \bar{A}$$

6. 画出逻辑电路图，并检查自启动能力


激励方程

$$J_1 = Q_0 A \quad K_1 = \bar{A}$$

$$J_0 = A \quad K_0 = \bar{A}$$

输出方程

$$Y = Q_1 \bar{A}$$

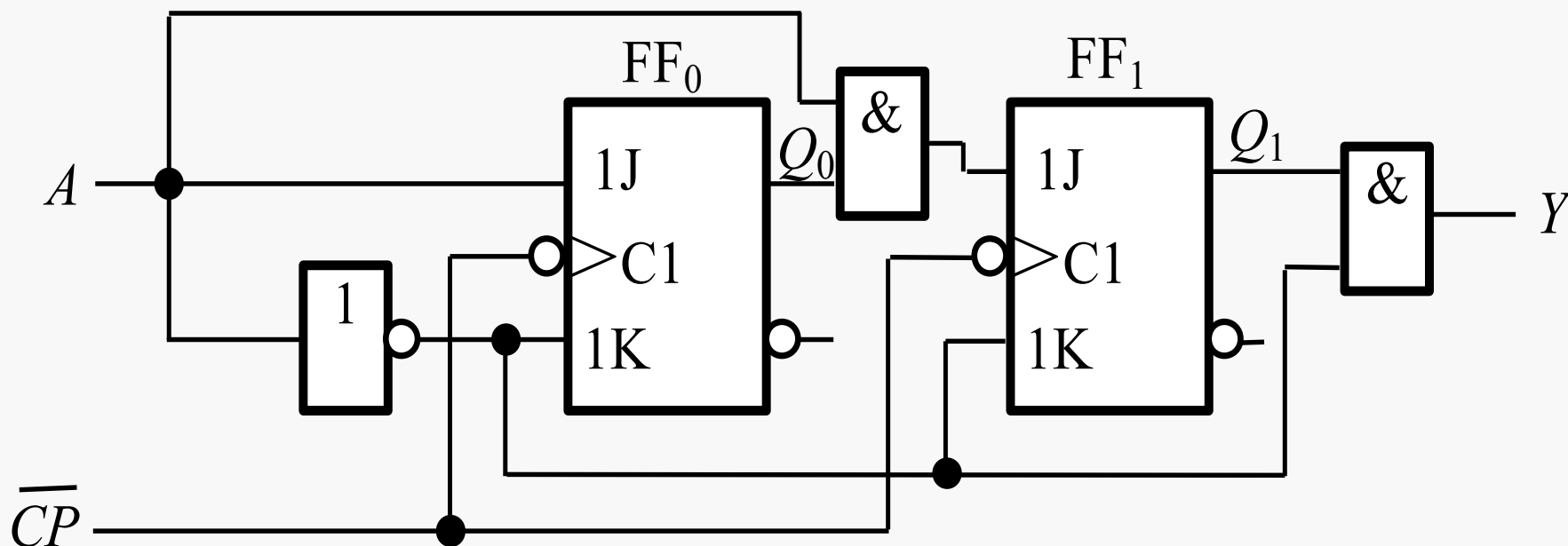

6. 画出逻辑电路图，并检查自启动能力

$$J_1 = Q_0 A \quad K_1 = A$$

$$J_0 = A \quad K_0 = \bar{A}$$

当 $Q_1 Q_0 = 10$ 时

$$A=0 \quad Y=1$$


$$J_1 = 0 \quad K_1 = 1 \quad Q_1^{n+1} = 0$$

$$J_0 = 0 \quad K_0 = 1 \quad Q_0^{n+1} = 0$$

$$A=1 \quad Y=0$$

$$J_1 = 0 \quad K_1 = 0 \quad Q_1^{n+1} = 1$$
 
$$J_0 = 1 \quad K_0 = 0 \quad Q_0^{n+1} = 1$$




能自启动

		Q_0^n			
		0	0	0	0
Q_1^n	Y	×	×	0	1
		A			


输出方程 $Y = Q_1 \bar{A} \Rightarrow Y = Q_1 Q_0 \bar{A}$

7. 几点讨论

 

1、自启动吗？？？彻底解决自启动问题的方法？？？

2、同步米里型电路，波形是否正确？？？该怎么办？

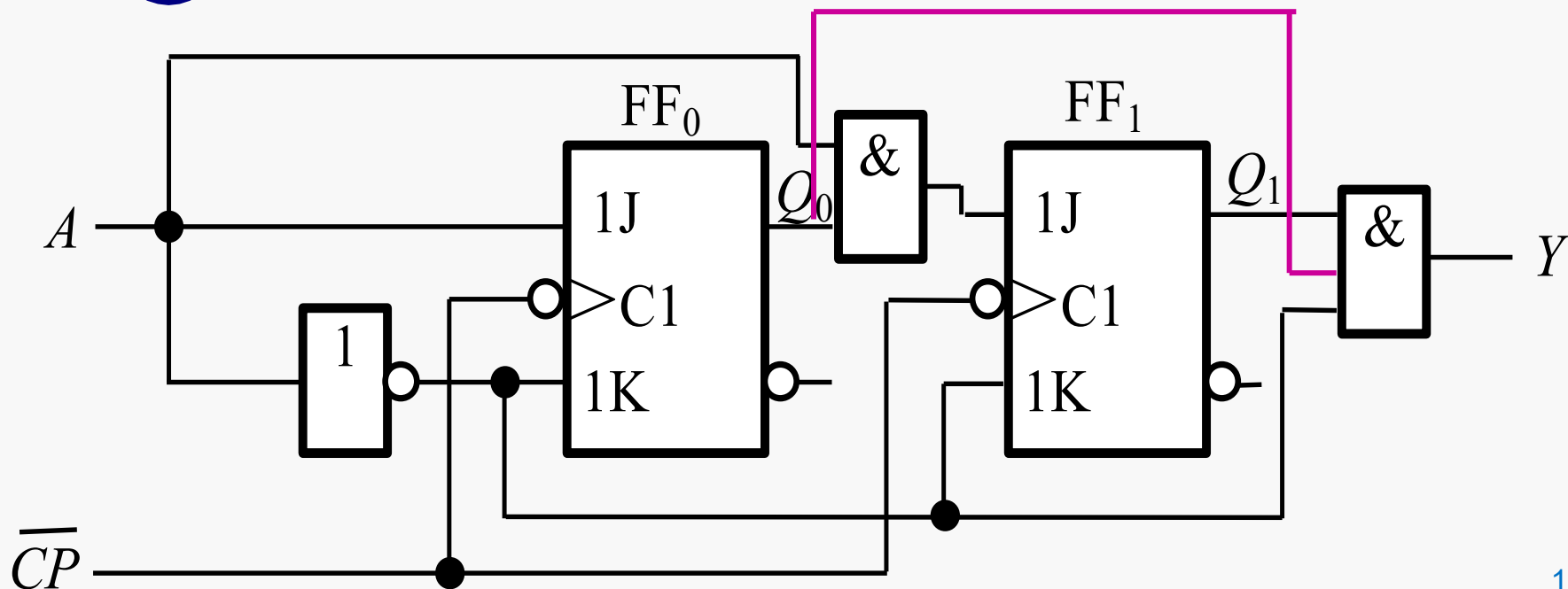

6.3 时序逻辑电路的设计 (Verilog描述1)

Highly Encoded

reg[1:0] state;

parameter

S0=2'b00,

S1=2'b01,

S2=2'b11;

1、摩尔或米里？

2、如果要设计米里型电路，该如何修改？

```
always@(negedge CP or negedge rst) begin  
if (!rst) begin state = S0; Y=0; end  
else  
    case(state)  
        S0: if(!A) begin    state = S0; Y = 0; end  
            else begin    state = S1; Y = 0; end  
        S1: if(!A) begin    state = S0; Y = 0; end  
            else begin    state = S2; Y = 0; end  
        S2: if(!A) begin    state = S0; Y = 1; end  
            else begin    state = S2; Y = 0; end  
        default : begin    state = S0; Y = 0; end  
    endcase  
end
```

6.3 时序逻辑电路的设计 (Verilog描述2)

One Hot Encoded

```
reg[2:0] state;  
parameter  
S0=3'b001,  
S1=3'b010,  
S2=3'b100;
```

```
always@(negedge CP or negedge rst) begin  
if (!rst) begin state = S0; Y=0; end  
else  
    case(state)  
        S0: if(!A) begin    state = S0; Y = 0; end  
            else begin    state = S1; Y = 0; end  
        S1: if(!A) begin    state = S0; Y = 0; end  
            else begin    state = S2; Y = 0; end  
        S2: if(!A) begin    state = S0; Y = 1; end  
            else begin    state = S2; Y = 0; end  
        default : begin    state = S0; Y = 0; end  
    endcase  
end
```

6.3 时序逻辑电路的设计（ Verilog描述3 ）


```
reg[2:0] state;  
reg[2:0] new_state;  
reg new_Y;  
parameter S0=3'b001, S1=3'b010, S2=3'b100;
```

```
always@(A) begin  
    case(state)  
        S0: if(!A) begin  
            new_state = S0; new_Y= 0; end  
        else begin  
            new_state = S1; new_Y = 0; end  
        .....  
        default : begin  
            new_state = S0; new_Y= 0; end  
        endcase  
    end
```


6.3 时序逻辑电路的设计 (Verilog描述3)

```
always@(negedge CP or negedge rst)
if(!rst)    begin
    state = S0;
    Y = 0;  end
else      begin
    state = new_state;
    Y = new_Y;    end
```

如何理解此Verilog 描述状态机的方式？

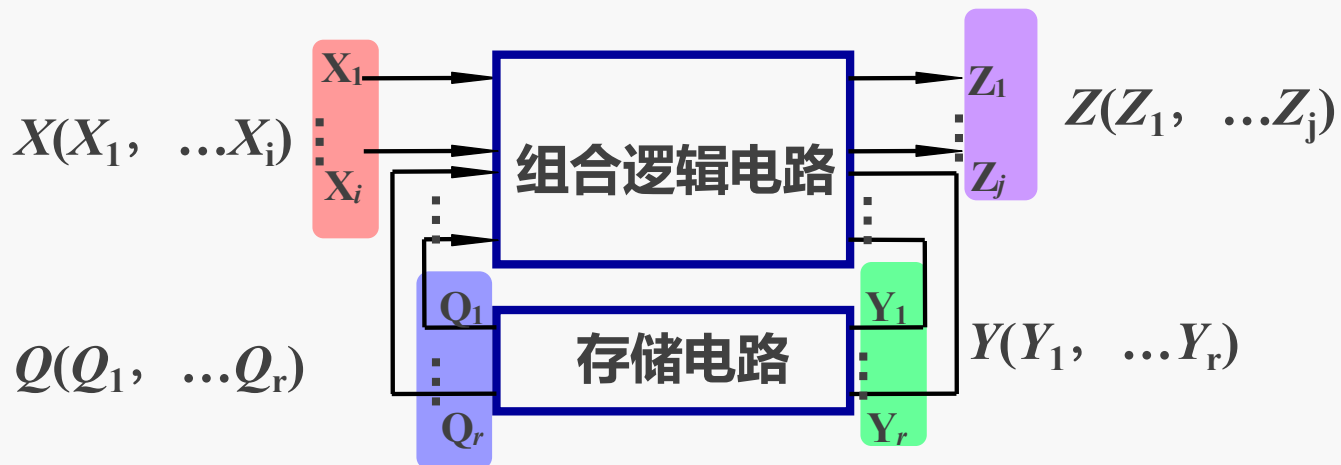


6.3 时序逻辑电路的设计

例 设计一个串行数据检测器。电路的输入信号 X 是与时钟脉冲同步的串行数据，输出信号为 Z ；要求电路在 X 信号输入出现101序列时，输出信号 Z 为1，否则为0。要求以下列3种方式画出状态转换图。

- 1、可重叠**
- 2、不可重叠**
- 3、以3个数据为一组**

6.3 时序逻辑电路的设计（状态化简）

 

原始状态表

现态 (S^n)	次态/输出 (S^{n+1}/Y)	
	$A=0$	$A=1$
a	$a / 0$	$b / 0$
b	$c / 0$	$d / 0$
c	$a / 0$	$d / 0$
d	$e / 0$	$f / 1$
e	$a / 0$	$f / 1$
f	$g / 0$	$f / 1$
g	$a / 0$	$f / 1$

6.3 时序逻辑电路的设计（状态化简）

现态 (S^n)	次态/输出 (S^{n+1}/Y)	
	$A=0$	$A=1$
a	$a / 0$	$b / 0$
b	$c / 0$	$d / 0$
c	$a / 0$	$d / 0$
d	$e / 0$	$f / 1$
e	$a / 0$	$f / 1$
f	$g / 0$	$f / 1$

现态 (S^n)	次态/输出 (S^{n+1}/Y)	
	$A=0$	$A=1$
a	$a / 0$	$b / 0$
b	$c / 0$	$d / 0$
c	$a / 0$	$d / 0$
d	$e / 0$	$f / 1$
e	$a / 0$	$f / 1$
f	$e / 0$	$f / 1$

6.3 时序逻辑电路的设计（状态化简）

最简的化简状态表



现态 (S^n)	次态/输出 (S^{n+1}/Y)	
	$A=0$	$A=1$
a	$a / 0$	$b / 0$
b	$c / 0$	$d / 0$
c	$a / 0$	$d / 0$
d	$e / 0$	$f / 1$
e	$a / 0$	$f / 1$

现态 (S^n)	次态/输出 (S^{n+1}/Y)	
	$A=0$	$A=1$
a	$a / 0$	$b / 0$
b	$c / 0$	$d / 0$
c	$a / 0$	$d / 0$
d	$e / 0$	$d / 1$
e	$a / 0$	$d / 1$

6.3 时序逻辑电路的设计

例 试设计一个同步时序电路，要求电路中触发器 Q_0 、 Q_1 、 Q_2 及输出Y端的信号与CP时钟脉冲信号波形满足下图所示的时序关系。

解：1、可直接由波形图画出电路状态图

  

2、确定触发器的类型和个数

触发器个数：3个

触发器类型：上升沿触发的JK触发器

3、求出电路的激励方程和输出方程


Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	1	0	0	X	0	X	1	X
0	0	1	0	1	0	0	0	X	1	X	X	1
0	1	0	0	1	1	0	0	X	X	0	1	X
0	1	1	1	0	0	0	1	X	X	1	X	1
1	0	0	0	0	0	1	X	1	0	X	0	X

J_2		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
Q_2^n	0	0	0	1	0
	1	X	X	X	X

$$J_2 = Q_0^n Q_1^n$$

K_2		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
Q_2^n	0	X	X	X	X
	1	1	X	X	X


$$K_2 = 1$$

 

$$J_1 = Q_0^n \quad K_1 = Q_0^n$$

$$J_0 = \overline{Q_2^n} \quad K_0 = 1_{23}$$

求激励方程的第二种方法

 

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1

Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
0		0	0	1	0
1		0	×	×	×

Q_2^{n+1}

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n Q_0^n \overline{Q_2^n}$$

Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
0		0	1	0	1
1		0	×	×	×

Q_1^{n+1}

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n} Q_0^n + Q_1^n \overline{Q_0^n}$$

Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
0		1	0	0	1
1		0	×	×	×

Q_0^{n+1}

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \cdot \overline{Q_0^n}$$

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = J_0 \overline{Q_0^n} + \overline{K_0} Q_0^n \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \cdot \overline{Q_0^n} + 0 \cdot Q_0^n \end{cases}$$

$$J_0 = \overline{Q_2^n}$$

$$K_0 = 1$$

$$\begin{cases} Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n \\ Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_0^n} Q_1^n \end{cases}$$

$$J_1 = Q_0^n$$

$$K_1 = Q_0^n$$


$$Q_2^{n+1} = Q_0^n Q_1^n \overline{Q_2^n} = Q_0^n Q_1^n \overline{Q_2^n} + 0 \cdot Q_2^n$$

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = J_2 \overline{Q_2^n} + \overline{K_2} Q_2^n \end{cases}$$

$$J_2 = Q_0^n Q_1^n$$

$$K_2 = 1$$

输出方程: $Y = Q_2^n$

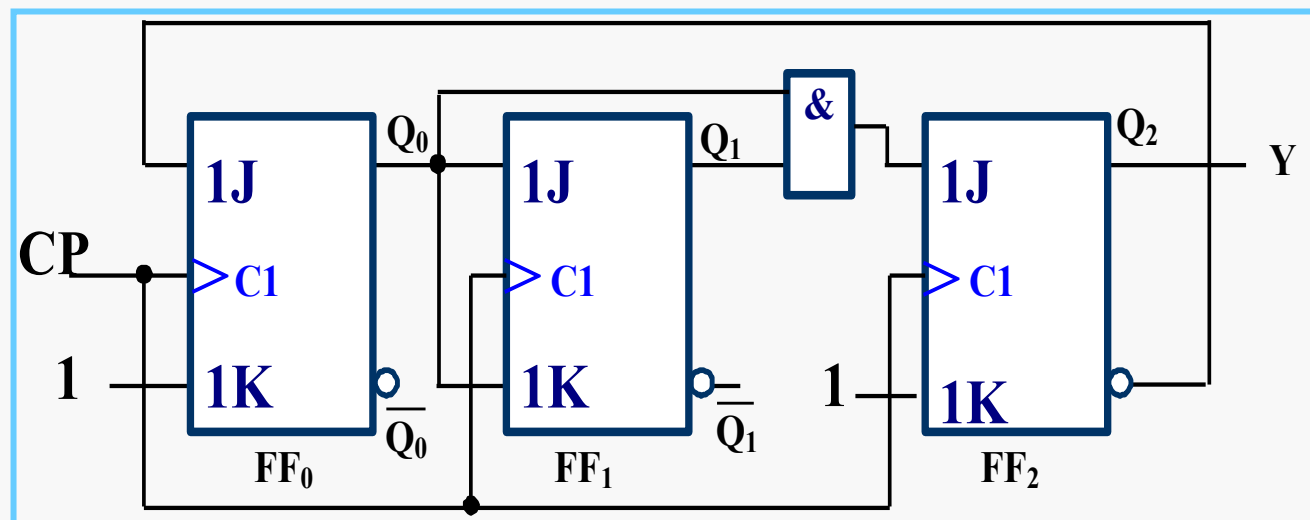


4、检查自启动能力

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \cdot \overline{Q_0^n}$$

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_0^n} Q_1^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_0^n Q_1^n \overline{Q_2^n}$$

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1

 

电路具备自启动能力

4、检查自启动能力

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0

输出方程： $Y = Q_2^n \longrightarrow Y = Q_2^n \cdot \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n}$

4、Verilog设计

```
reg[2:0] state;  
parameter  
S0=3'b000,  
S1=3'b001,  
S2=3'b010,  
S3=3'b011,  
S4=3'b100;
```

如果计数器的模很大
该怎么办？

```
always@(posedge CP) begin  
  case(state)  
    S0: begin  
          state = S1; Y = 0; end  
    S1: begin  
          state = S2; Y = 0; end  
    S2: begin  
          state = S3; Y = 0; end  
    S3: begin  
          state = S4; Y = 0; end  
    S4: begin  
          state = S0; Y = 1; end  
    default : begin  
              state = S0; Y = 0; end  
  endcase  
end
```