

# **电子线路设计与测试 (二)**

---

## **有限状态机与数字钟**

**(1) P241 步进电机脉冲分配器设计**

**(2) P250 多功能数字钟电路设计**

# 有限状态机与数字钟

---

## P241实验任务1

### 步进电机脉冲分配器设计

## p209/250设计课题1

### 多功能数字钟设计

- 能显示小时、分钟、秒钟（时、分用显示器，秒用LED）
- 能调整小时、分钟的时间

检查《电子线路设计、测试与实验（二）》单元八测验结果  
提高：

- （1）任意闹钟
  - （2）小时实现12/24进制可切换
  - （3）报正点数（几点钟LED闪烁几下）
-

# 学习要求

---

- 掌握用verilog HDL描述数字逻辑电路与系统的方法;
  - 有限状态机概念;
  - 掌握用verilog HDL描述有限状态机的方法
  - 掌握分层次电路设计方法;
  - 熟练掌握数字钟的设计与调试方法
-

## (一) 有限状态机建模 (P239)

---

◆一般情况下，触发器的数量是有限的，其状态数也是有限的，故称为**有限状态机 (Finite State Machine, 简称为FSM)**。


◆状态机中所有触发器的时钟输入端被连接到一个公共时钟脉冲源上，其状态的转换是在同一时钟源的同一脉冲边沿同步进行的，所以它也被称作**时钟同步状态机**。

---

## (一) 有限状态机建模 (P239)

有限状态机的标准模型如图，由三部分组成：

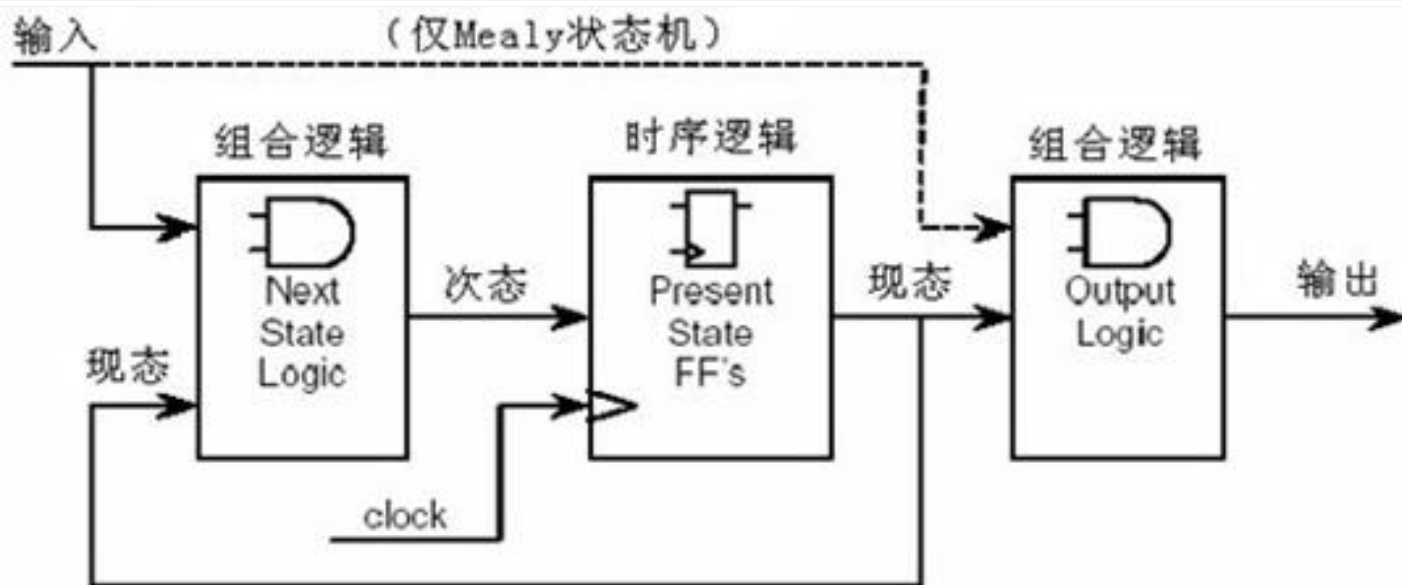- (1) 次态组合逻辑电路，
- (2) 存储当前状态的时序逻辑电路，
- (3) 输出组合逻辑电路。



## (一) 有限状态机建模 (P239)

---

根据电路的输出信号是否与电路的输入有关，可以将状态机分为两种类型：

◆ **米利型 (Mealy) 状态机**，电路的输出信号不仅与电路当前的状态有关，还与电路的输入有关；

◆ **穆尔型 (Moore) 状态机**，电路输出仅仅取决于各触发器的状态，而不受电路当时的输入信号影响或没有输入变量。

---

## (一) 有限状态机建模 (P239)

---

例：设计一个序列检测器电路。

功能是检测出串行输入数据 $Sin$ 中的4位二进制序列0101（自左至右输入），当检测到该序列时，输出 $Out=1$ ；没有检测到该序列时，输出 $Out=0$ 。（注意考虑序列重叠的可能性，如010101，相当于出现两个0101序列）。

---

## (一) 有限状态机建模 (P239)

---



**解：**首先，确定采用米利型状态机设计该电路。因为该电路在连续收到信号0101时，输出为1，其他情况下输出为0，所以采用米利型状态机。

其次，确定状态机的状态图。根据设计要求，该电路至少应有四个状态，分别用 $S_1$ 、 $S_2$ 、 $S_3$ 、 $S_4$ 表示。若假设电路的初始状态用 $S_0$ 表示，则可用五个状态来描述该电路。根据分析，可以画出图(a)所示的原始状态图。



---



## (一) 有限状态机建模 (P239)

  

  观察该图可以看出， $S_2$ 、 $S_4$ 为等价状态，可用  $S_2$ 代替 $S_4$ ，于是得到简化状态图，如图(b)所示。



状态编码，如图(c)所示。

# 状态图描述方法

---

主要包含四部分内容:

1. 利用parameter 描述状态机中各个状态的名称, 并指定状态编码。例如, 对序列检测器的状态分配使用最简单的自然二进制码, 其描述如下:

```
parameter S0=2'b00, S1=2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;
```

2. 用always 块描述状态触发器实现状态存储。

3. 使用敏感表和case语句(也可以采用if-else等价语句)描述的状态转换逻辑。

4. 描述状态机的输出逻辑。

---

# 状态图描述方法

---

用两个always块对该例的状态机进行描述，其代码如下：

```
module Detector ( Sin, CP, nCR, Out) ;  
    input Sin, CP, nCR; //声明输入  
    output reg Out;      //声明输出  
    reg [ 1 : 0 ] Current_state, Next_state;  
parameter S0=2'b00, S1=2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;  
  
    always @(posedge CP or negedge nCR ) //状态转换  
    begin  
        if (~nCR)  
            Current_state <= S0;           //异步清零  
        else  
            Current_state <= next_state; //触发器翻转  
    end
```

---

```
always @( Current_state or Sin)
begin
  case(Current_state )
    S0: begin Out =1'b0;
          Next_state = (Sin==1)? S0 : S1; end
    S1: begin Out =1'b0;
          Next_state = (Sin==1)? S2 : S1; end
    S2: begin Out =1'b0;
          Next_state = (Sin==1)? S0 : S3; end
    S3: if (Sin==1)
          begin Out =1'b1; Next_state = S2; end
        else
          begin Out =1'b0; Next_state = S1; end
        endcase
  end
endmodule
```

# 有限状态机实验任务


## 步进电机脉冲分配器设计

试用 Verilog HDL设计一个能够自启动、具有正反转功能的三相六拍步进电机脉冲分配器电路。


此电路的状态转换图如图7.3.3所示。

当 $M=0$ 时，按顺时针方向转；

当 $M=1$ 时，则按反时针方向转。

 

设计框图

 

# 有限状态机实验任务

---

## 步进电机脉冲分配器设计

### 设计步骤与要求：

- ①创建子目录E:\EDA\_Lab\Lab5，并新建一个工程项目。
  - ②使用Verilog HDL设计电路，并进行仿真分析。
  - ③用FPGA开发板实现步进电机脉冲分配器，并实际测试逻辑功能。（A、B、C用发光二极管代替）
  - ④根据实验流程和实验结果，写出实验总结报告，并对波形图和实验现象进行说明。
-

## (二) 多功能数字钟设计

---

### 实验内容要求 (P250)

#### □ 基本功能

- 准确计时，以数字形式（十二进制）显示时、分、秒的时间（时、分用数码管、秒用LED显示，用LED区分上午和下午）
- 校正时间：可对时、分进行调整



## (二) 多功能数字钟设计

---

### 实验内容要求 (P250)

提高:

- ☐ (1) 任意闹钟;
  - ☐ (2) 小时为12/24进制可切换
  - ☐ (3) 报正点数 (几点钟LED闪烁几下)
-

## (二) 多功能数字钟设计

---

为什么要采用层次化、模块化设计方法？

- “分而治之”
  - 对于一个复杂的数字系统, 运用层次化设计方法, 使设计课题进一步细化, 分块设计, 条理清晰。另外, 在调试时可采用逆向调试方式, 即从模块调试向总体调试方向开展调试工作, 使设计中出现的问题在模块级就能发现, 及时处理, 这样就会使一个复杂的设计变得容易调试, 缩短了设计时间。
-

## (二) 多功能数字钟设计

---

### □ 如何采用层次化设计方法？

自顶向下

自底向上

自顶向下---先设计**顶层总框图**，该框图由若干个具有特定功能的源模块组成。下一步针对这些具有不同功能的模块进行设计，对于有些功能复杂的模块，还可以将该模块继续化分为若干个功能子模块，这样就形成模块套模块的层次化设计方法。

---

# Verilog HDL结构描述

---

## 基本门的调用

门名 调用名（端口名表项）

门名：**14**种基本门级元件

## 模块的调用

---

# 结构化描述方式

---

## 模块的调用

基本方式： 模块名 调用名（端口名表项）

调用方式一： 位置对应调用方式


调用方式二： 端口名对应调用方式

调用方式三： 存在不连接端口的调用方式


---

## 层次化设计方法举例


例 请用层次化的方法设计一个4位全加器，框图如下：

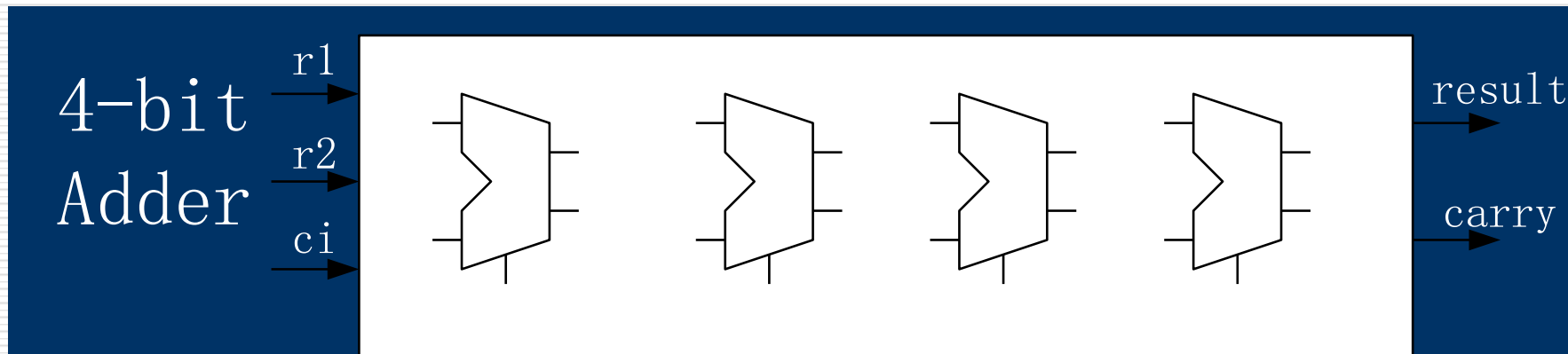

实现方案如下：

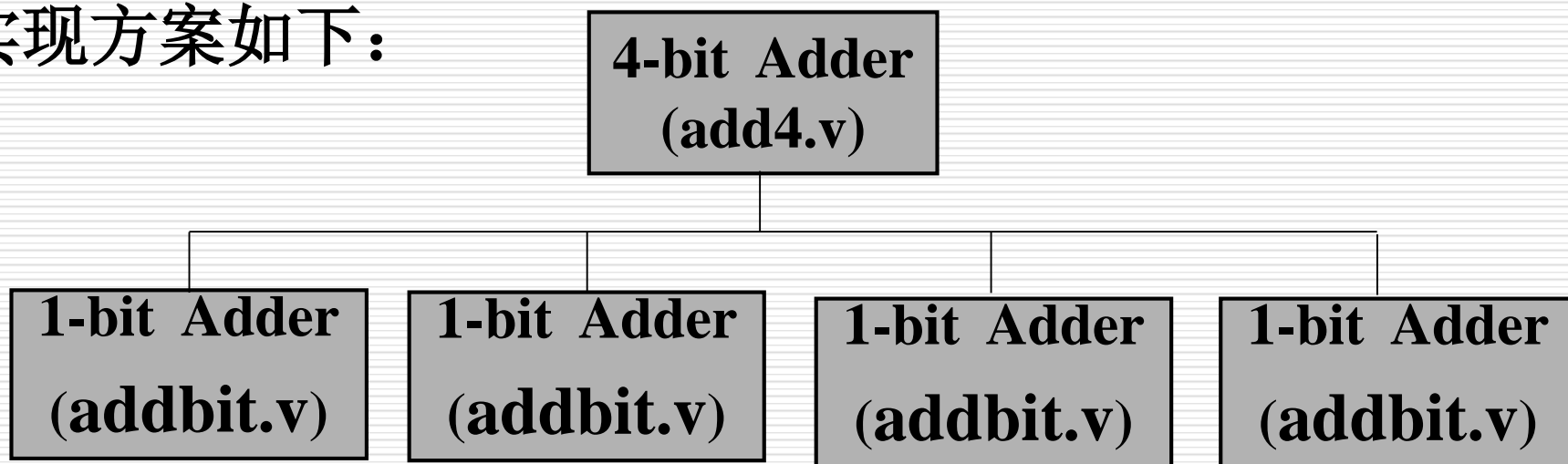

# 1. 底层模块——1位全加器实例：

 

一些Verilog原型(Primitive)

列出结构化的元件  
并按网表连接

```
module addbit (a, b, ci, sum, co);  
input  a, b, ci;  
output sum, co;  
wire  a, b, ci, sum, co, n1, n2, n3;  
  
    xor    (n1, a, b,);  
    xor    (sum, n1, ci);  
    and    (n2, a, b);  
    and    (n3, n1, ci);  
    or     (co, n2, n3);  
  
endmodule
```

## 2. 顶层模块调用底层模块实例 – 通过位置关联

Order must match exactly

```
models add4 (result, carry, r1, r2, ci);  
  output [3:0] result;  
  output      carry;  
  input  [3:0] r1, r2;  
  input      ci;  
  wire   [3:0] r1, r2, result;  
  wire    ci, carry, c1, c2, c3;  
  addbit u1 (r1[0], r2[0], ci, result[0], c1);  
  addbit u2 (r1[1], r2[1], c1, result[1], c2);  
  addbit u3 (r1[2], r2[2], c2, result[2], c3);  
  addbit u4 (r1[3], r2[3], c3, result[3], carry);  
endmodule
```

```
module addbit (a, b, ci, sum,co);  
  input  a, b, ci;  
  output sum, co;
```

Structural or behavioral  
model

```
endmodule
```



### 3. 顶层模块调用底层模块实例 – 通过名字关联

```
module add4 (result, carry, r1, r2, ci);  
  output [3:0] result;  
  output carry;  
  input [3:0] r1, r2;  
  input ci;  
  wire [3:0] r1, r2 , result;  
  wire ci, carry, c1, c2 c3;  
  addbit u0 (.co(c1) , .sum(result[0]), .ci(ci),.b(r2[0]),.a(r1[0]));  
  addbit u1 (.co(c2) , .sum(result[1]), .ci(c1),.b(r2[1]),.a(r1[1]));  
  addbit u2 (.co(c3) , .sum(result[2]), .ci(c2),.b(r2[2]),.a(r1[2]));  
  addbit u3 (.co(carry), .sum(result[3]), .ci(c3),.b(r2[3]),.a(r1[3]));  
endmodule
```

here names must match exactly

The diagram consists of a yellow box with a red border containing the text 'here names must match exactly'. Four pink arrows originate from this box and point to specific arguments in the Verilog code: the first arrow points to '.ci(ci)' in the first addbit instance, the second points to '.ci(c1)' in the second, the third points to '.ci(c2)' in the third, and the fourth points to '.ci(c3)' in the fourth. This illustrates how the instance's 'ci' argument is connected to the module's internal carry signals (c1, c2, c3, carry) to ensure name matching.

**注意：该描述应严格保持名字的一致！**

# 层次化设计举例 — **100**进制计数器

---

## 由**10**进制计数器构成**100**进制计数器

```
/** counter100.v (BCD: 00~59) */
```

```
//100进制计数器：调用10进制模块两次
```

```
module counter100(Cnt, nCR, EN, CP);
```

```
    input CP, nCR, EN;
```

```
    output [7:0] Cnt;    //模60计数器的输出信号
```

```
    wire [7:0] Cnt;    //输出为8421 BCD码
```

```
    wire ENP;    //计数器十位的使能信号（中间变量）
```

```
    counter10 UC0 (Cnt[3:0], nCR, EN, CP); //计数器的个位
```

```
    counter10 UC1 (Cnt[7:4], nCR, ENP, CP); //计数器的十位
```

```
    assign ENP = (Cnt[3:0]==4'h9); //产生计数器十位的使能信号
```

```
endmodule
```

---

# 层次化设计举例（续） — **100**进制计数器

---


## 由**10**进制计数器构成**100**进制计数器

```
//***** counter10.v ( BCD: 0~9 ) *****  
module counter10(Q, nCR, EN, CP);  
    input CP, nCR, EN;  
    output [3:0]    Q;  
    reg  [3:0]      Q;  
    always @(posedge CP or negedge nCR)  
    begin  
        if(~nCR)  Q <= 4'b0000;    // nCR=0, 计数器被异步清零  
        else if(~EN) Q <= Q;        //EN=0,暂停计数  
        else if(Q == 4'b1001) Q <= 4'b0000;  
        else      Q <= Q + 1'b1;    //计数器增1计数  
    end  
endmodule
```

---


# 数字钟主体计时模块框图举例

---

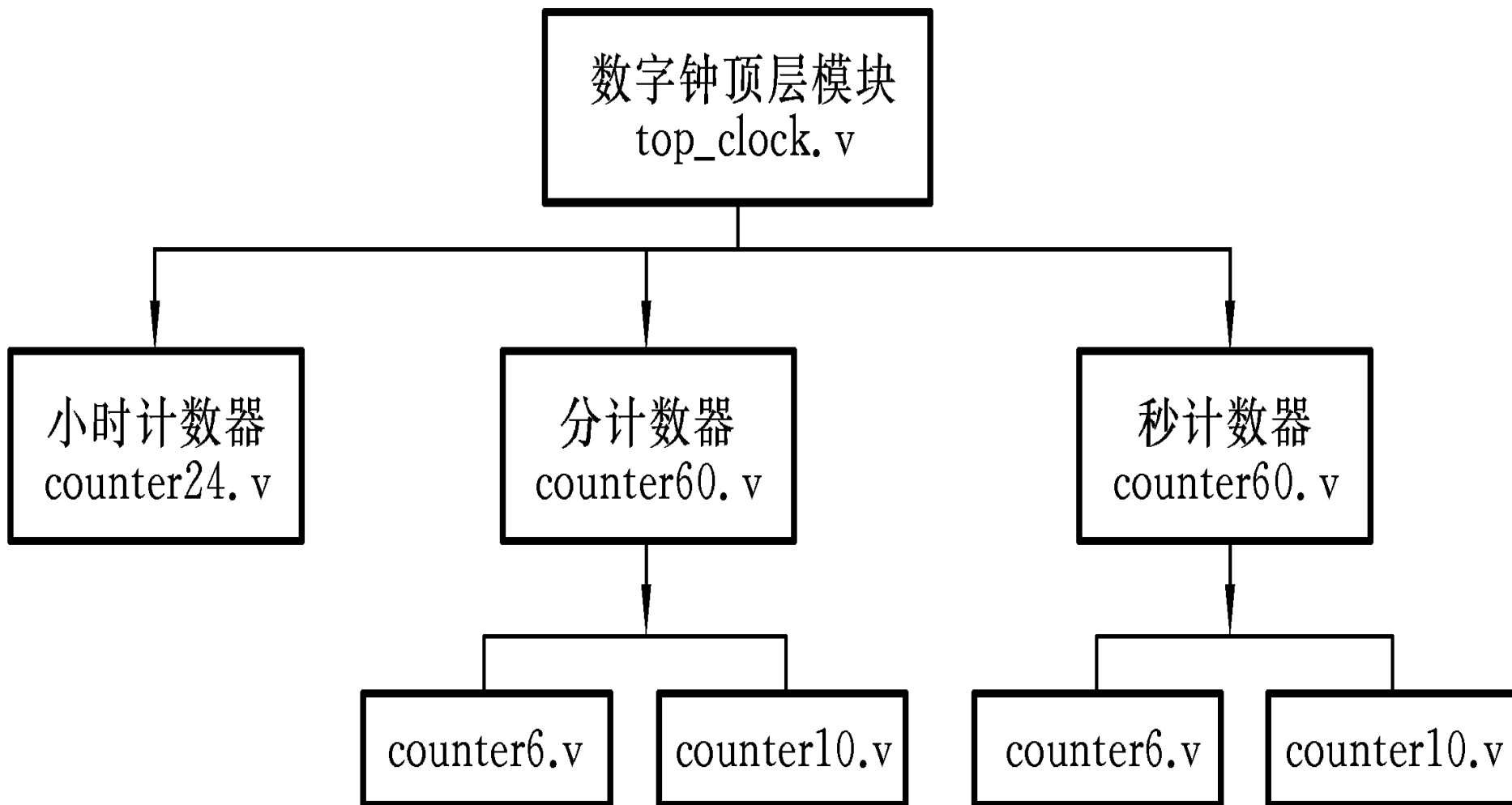

# 数字钟主体计时模块框图举例

## Hierarchy

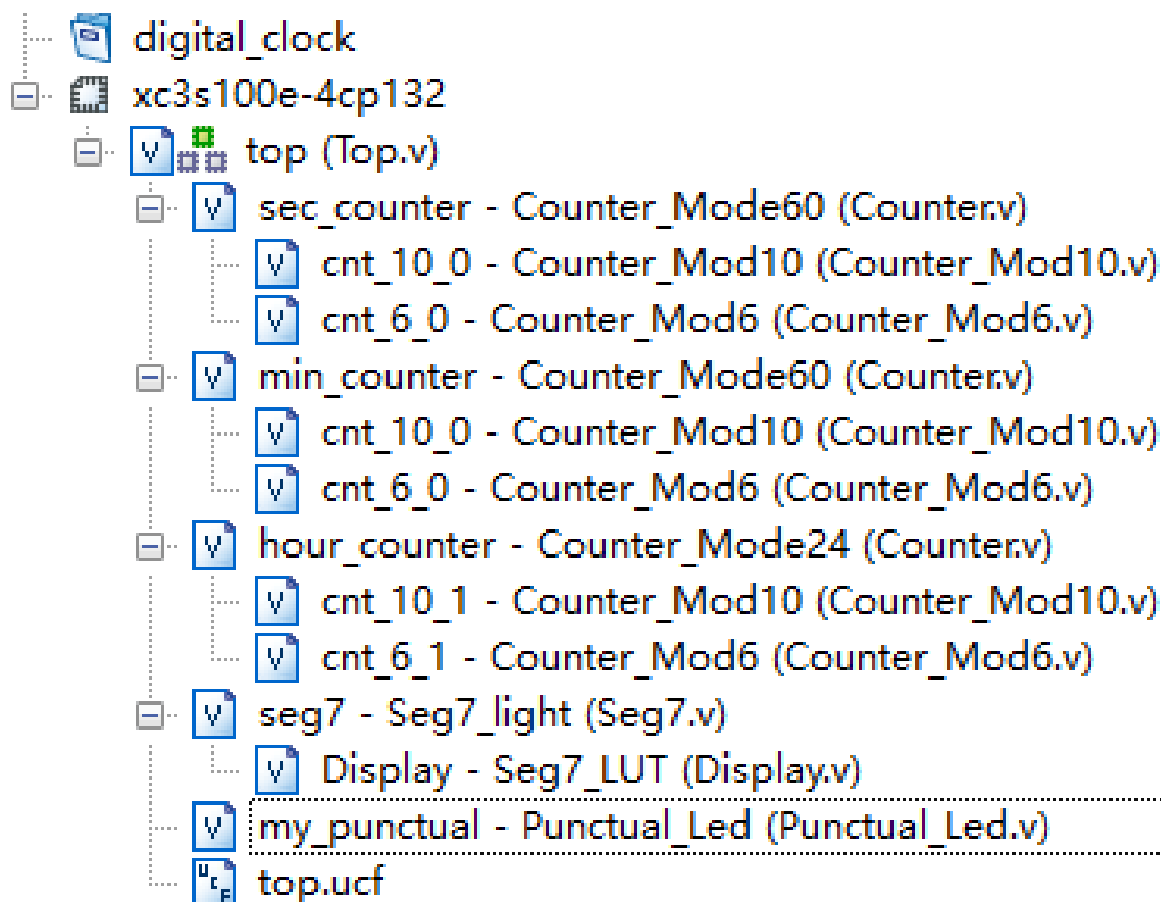


# 时、分、秒计数器的设计


---

- 分和秒计数器都是模 $M=60$ 的计数器
  - 其计数规律为00—01—...—58—59—00...
- 时计数器：
  - 若采用24小时制：计数器为24进制，其计数规律为00—01.....—02—23—00....
  - 若采用12小时制：计数器为12进制，其计数规律为01—02.....—12—01....
- **24小时制**：当数字钟运行到23时59分59秒时，秒的个位计数器再输入一个秒脉冲时，数字钟应自动显示为00时00分00秒。
- **12小时制**：当数字钟运行到12时59分59秒时，秒的个位计数器再输入一个秒脉冲时，数字钟应自动显示为01时00分00秒。

# 多功能数字钟总体框图举例

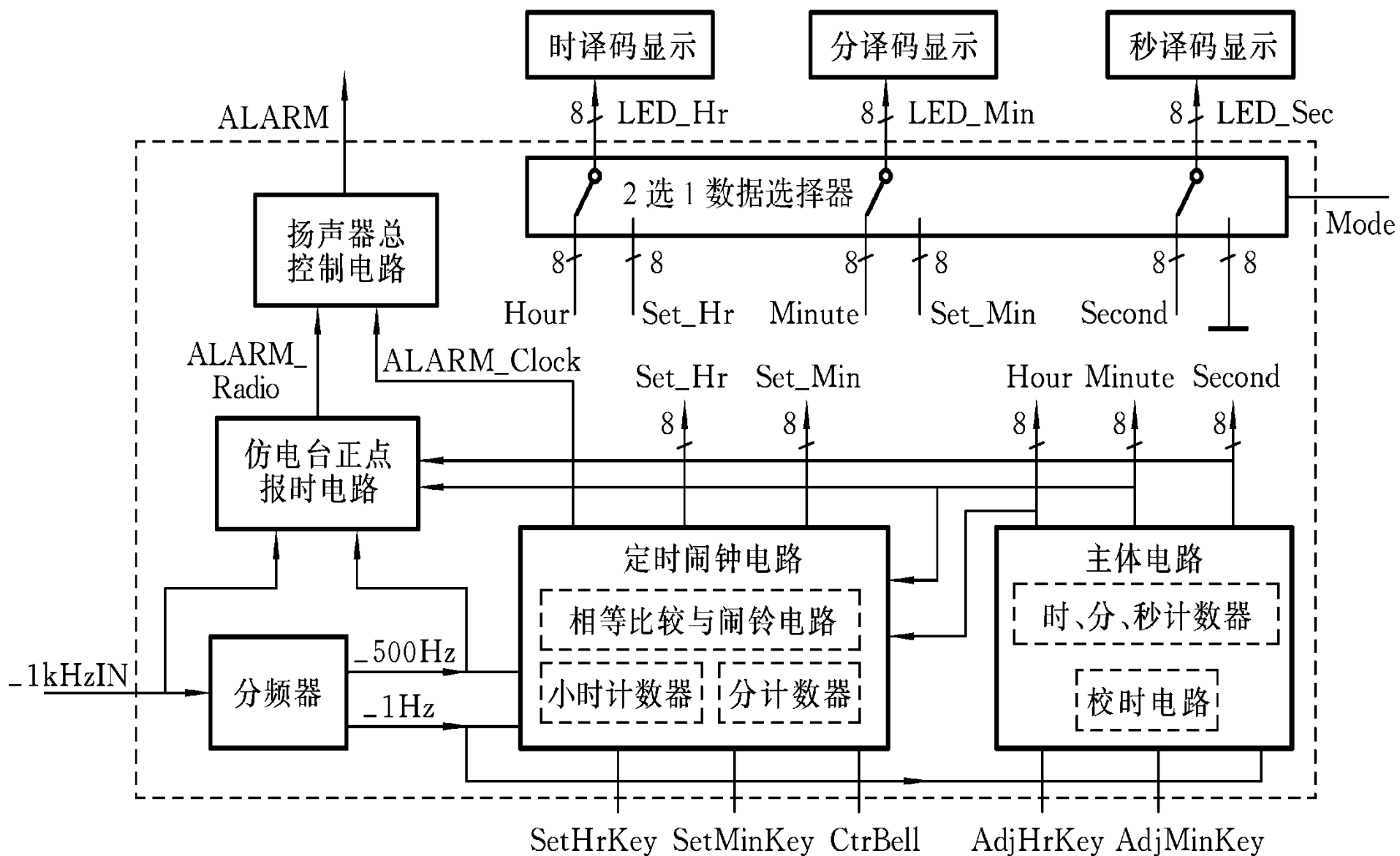

# 任意闹钟设定作用模块举例

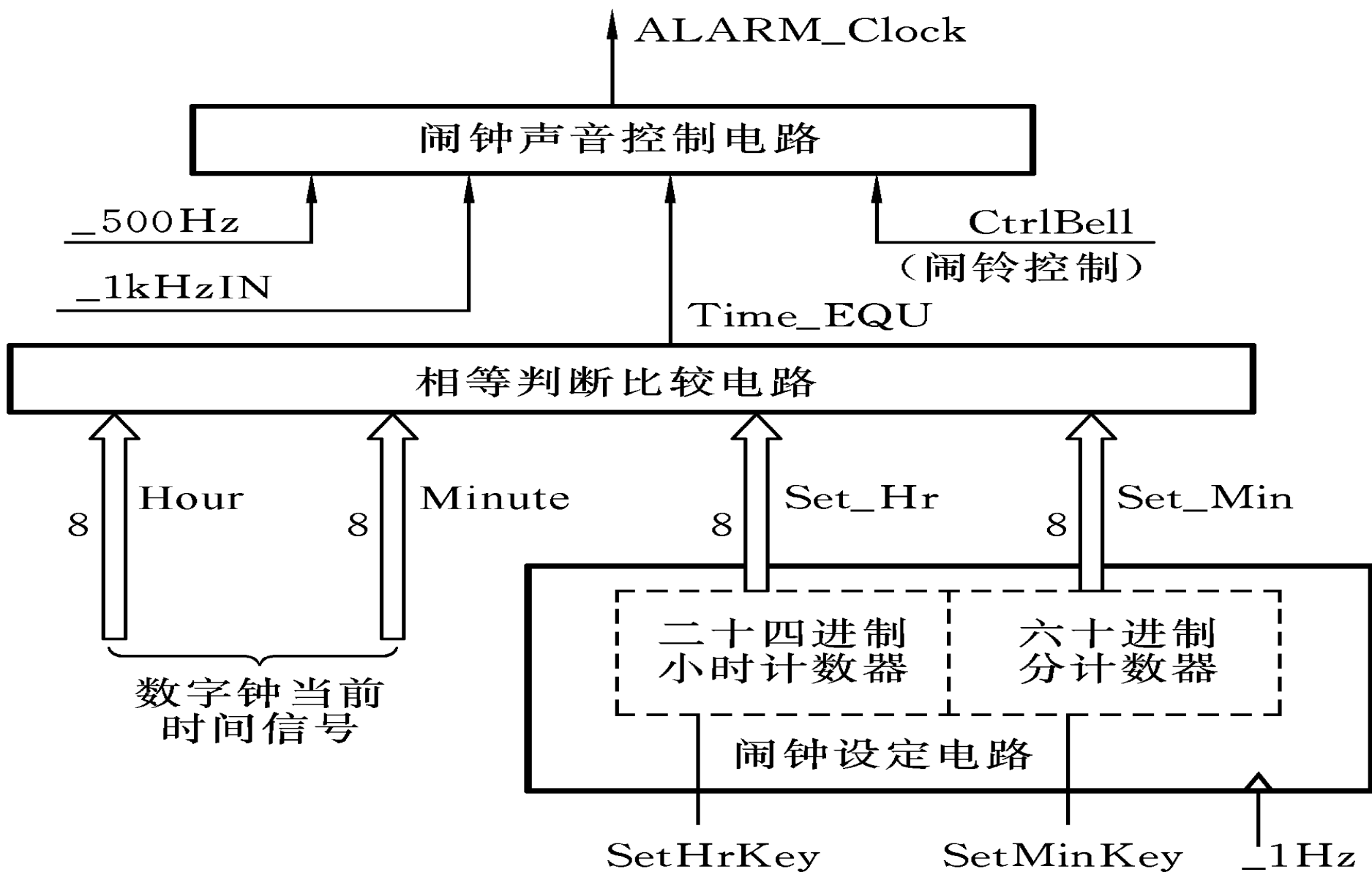



# Xilinx开发板Nexys4DDR

---



*The Nexys4 DDR*

# Nexys4DDR

XC7A100T-1CSG324C

动态扫描 P395

静态扫描显示方式

动态扫描显示方式


人眼的视觉暂留效应

数码管扫描频率足够大

管脚约束:

nexys4ddr\_master\_ucf

根据实际使用管脚进行修改

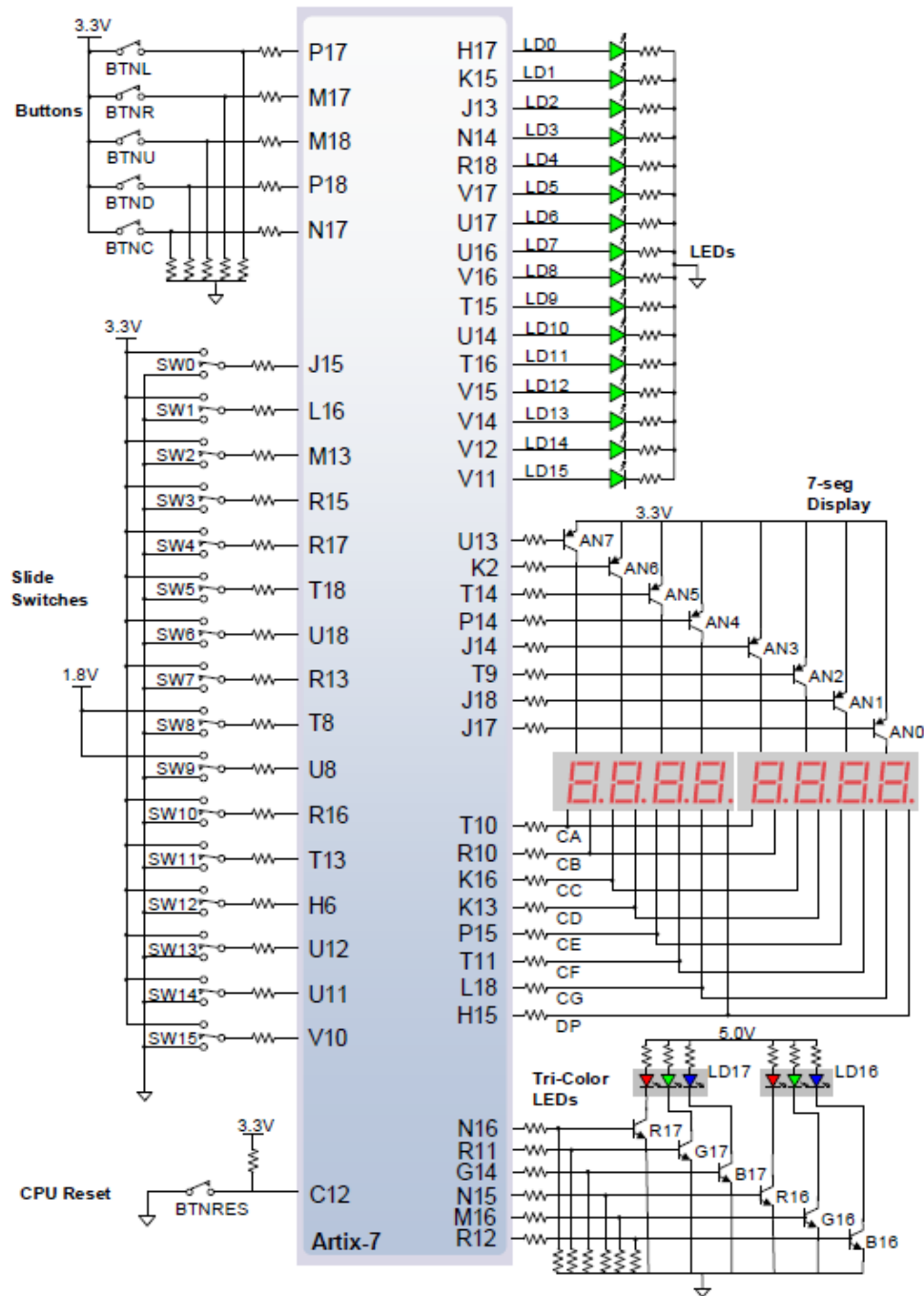

# 实验报告要求

---

- 实验名称
  - 实验任务及要求
  - 实验条件（实验仪器、软件、实验板等）
  - 系统设计说明：
    - 组成框图、工作原理
    - 模块设计（源代码及注释）
    - 仿真文件及仿真波形（波形分析）
  - 调试过程：
    - 调试中碰到的问题及解决方法
    - 最后观察到的实验结果
  - 实验总结
    - 功能扩展
    - 实验的收获、体会及待改进的问题
-

# 下阶段实验

---

篮球竞赛24s定时器设计（P195）——硬件插板

**P195设计课题1 24s定时器（含555振荡器  
1kHz）**

检查《电子线路设计、测试与实验（二）》  
单元七测验结果

---